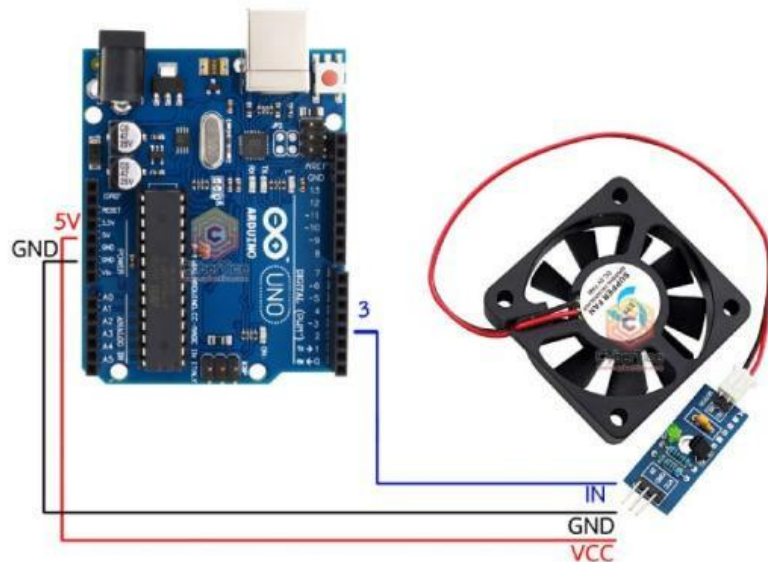


ใบงานที่ 2 เรื่อง การต่อสายจัมเปอร์เบื้องต้น

ชื่อ - สกุล..... ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / เลขที่

คำชี้แจง : ให้นักเรียนศึกษาภาพวงจรการต่อสายจัมเปอร์ที่กำหนด แล้วตอบคำถามในใบงานให้ครบถ้วน



ตัวอย่างการต่อวงจรด้วยสายจัมเปอร์บน Arduino

1. สายจัมเปอร์ที่ใช้ในใบงานนี้เป็นประเภทใด

.....

2. หากพัดลมไม่ติด อาจเกิดจากสาเหตุใดได้บ้าง

.....

3. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานของวงจรนี้ได้อย่างไร

.....

สรุปผลการทดลอง

วงจรทำงานหรือไม่ ☐ ทำงานแล้ว ☐ ยังไม่ทำงาน

อ้างอิง :