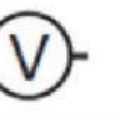


الوحدة الخامسة: الكهرباء التيارية
ورقة عمل تفاعلية لرموز الدائرة الكهربائية البسيطة

من خلال دراستك لرموز الدائرة الكهربائية البسيطة صل الرمز الكهربائي بالعنصر الخاص به

العنصر الكهربائي	الرمز	الاسم	الرمز
		خلية كهربائية	
		مصباح	
		اميتر	
		مفتاح	
		فولتميتر	

يعطيك العافية