


ใบงานวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า เรื่อง แรงไฟฟ้า

ชื่อ..... ชั้น ป.6/..... เลขที่.....


ตัวชี้วัด ว2.3 ป.6/3 ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม

ว2.3 ป.6/4 ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

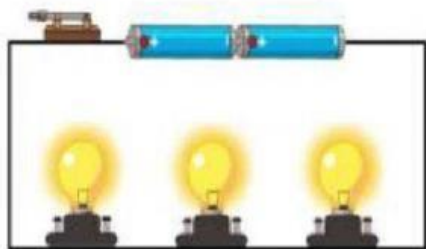ตอนที่ 1 คำชี้แจง : ให้นักเรียนเลือกคำตอบเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง



รูป ก.

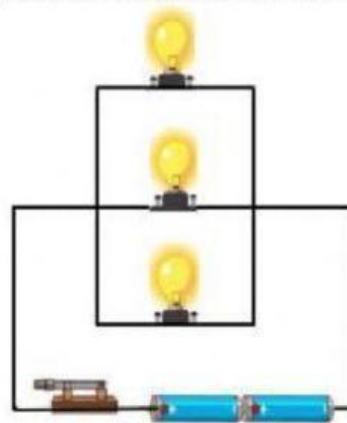

รูป ข.

1. จากรูป ก. คือการต่อหลอดแบบ.....
2. จากรูป ข. คือการต่อหลอดแบบ.....
3. รูป.....เป็นการต่อหลอดแบบที่หลอดไฟหลอดหนึ่งดับอีกหลอดหนึ่งจะดับไปด้วย
4. รูป..... เป็นการต่อหลอดไฟแบบที่หลอดไฟหลอดหนึ่งดับ อีกหลอดหนึ่งจะไม่ดับ
5. จากรูป ก. หลอดไฟทั้ง 2 หลอดสว่าง.....
6. จากรูป ข. หลอดไฟทั้ง 2 หลอดสว่าง.....
7. การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ..... ประหยัดไฟฟ้า
8. การต่อหลอดไฟฟ้าแบบ..... เป็นการต่อไฟฟ้าที่นิยมต่อใน