

กิจกรรมที่ 3 หลอดไฟฟ้าต่อกันอย่างไร



สมาชิก

จุดประสงค์ของกิจกรรม

บันทึกผลการทำกิจกรรม

ผลการสังเกต

ตาราง 1 การต่อหลอดไฟฟ้า 2 ดวง แบบต่างๆในวงจรไฟฟ้า

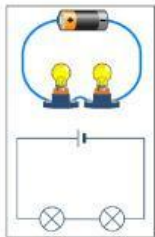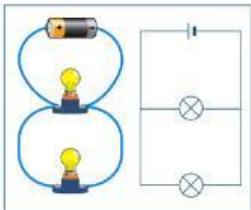แผนภาพวงจรไฟฟ้าที่ต่อกับหลอดไฟฟ้า 2 ดวง	ผลการสังเกต
	
	

ผลการอภิปราย

การถอดหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งออกจากวงจรไฟฟ้าที่ต่อหลอดไฟฟ้าแต่ละแบบ