

Completa el texto con las palabras clave:

electrones

materia

movimiento


energía

La electricidad es una form	na de	que está en la	cuando se produce una
fricción o	se altera la estabilidad de los átomos, que desprenden		

Escribe SI en los objetos que funcionan a partir de circuitos eléctricos, y escribe NO a los que no usan circuitos eléctricos.



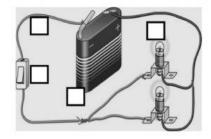Relaciona ambas columnas, escribiendo el número del componente del circuito eléctrico dentro del paréntesis de su función; luego ubícalo en el esquema



- 1. Generador.
- 2. Receptor
- 3. Interruptor
- 4. Conductor
- () Facilita o bloquea el paso de la corriente eléctrica.
- () Por el material del cual está elaborado, se encarga de llevar la corriente eléctrica.
- () Produce y mantiene la corriente eléctrica.
- () Recibe la corriente eléctrica y la transforma en energía luminosa.

#LIVEWORKSHEETS