

Tabel Pengamatan

Bahan	Lampu		Aliran Elektron (Cepat/lambat/Tidak ada)
	Mati	Menyala	
uang dollar			
penjepit kertas			
koin			
penghapus			
pencil			

Analisis

- Apakah perbedaan rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup?

- Apakah semua bahan dapat menghantarkan arus listrik?

- Kelompokkan mana bahan yang termasuk konduktor dan isolator listrik

- Carilah informasi melalui berbagai sumber mengenai jenis zat cair yang dapat menghantarkan arus listrik.

Simpulan

Berdasarkan hasil percobaan dan diskusi dapat disimpulkan bahwa :