

การเชื่อมต่อ
ชุดนอนนา 1000 วัตต์



หลอดไฟ DC.12V



อินเวอร์เตอร์
เซอร์กิตเบรกเกอร์
ปลั๊กตัวเมีย
แผงโซล่าเซลล์
เซฟตี้เบรกเกอร์
แบตเตอรี่ 12V/8AH
คอนเนคเตอร์
โซล่าชาร์จเจอร์

ครูวิทยากร วรรณภา วิชา.ศก.
LIVEWORKSHEETS