

◆กฎของโอห์ม

คือ สูตรคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า (ความต่างศักย์) และความต้านทานไฟฟ้า

สูตรคำนวณ


$$V = IR$$

เมื่อ V คือ
I คือ
R คือ


หน่วย:

หน่วย:

หน่วย:

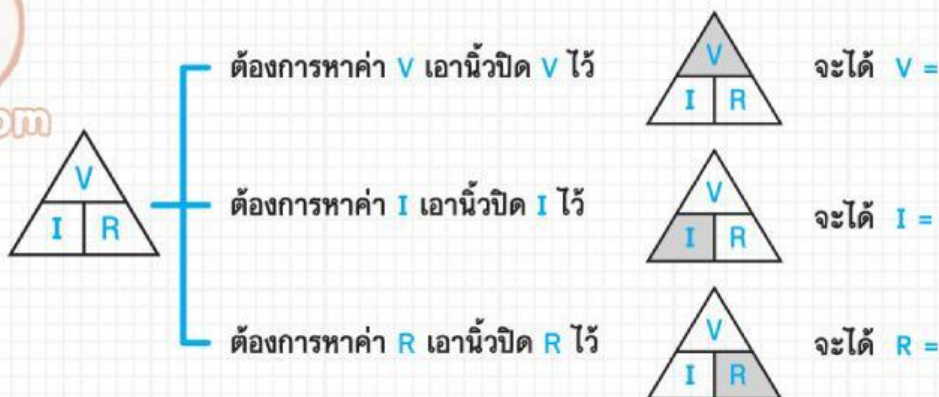

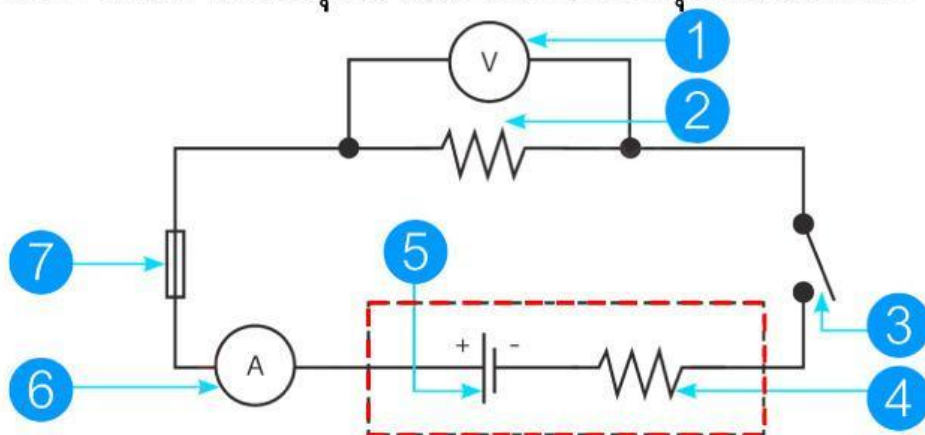จากภาพที่กำหนด ให้ระบุชื่อ และหน้าที่ของอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ถูกต้อง



หมายเลข	ชื่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	หน้าที่
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		