

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Completa el texto con la palabra correspondiente

Muchas máquinas _____ funcionan con electricidad, ya sea conectándolas a un _____ o con pilas o baterías. En todas ellas hay _____.



Los circuitos eléctricos están formados por _____ que conectan diversos elementos, como bombillas, motores, interruptores, etc. Los cables se encargan de _____ la electricidad al resto de los elementos.



Los circuitos electrónicos son similares a los anteriores, pero se construyen sobre una _____ rígida. Sobre esa placa se conectan otros elementos que se llaman _____ electrónicos.

Los componentes electrónicos sirven, por ejemplo, para controlar la _____ de un televisor o para realizar operaciones _____ en una calculadora. Otros componentes controlan el paso de la electricidad o _____ luz.



Un tipo especial de circuitos electrónicos son los _____. En ellos, los componentes son tan sumamente pequeños que pueden incluir miles o millones de elementos. Forman parte de ordenadores, videojuegos, _____ de fotos...

