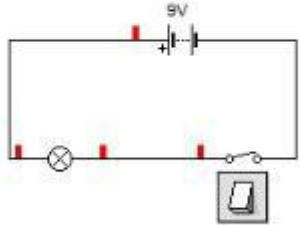
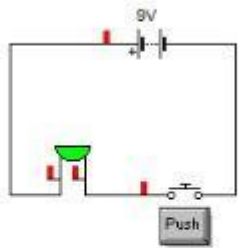


Anem a construir circuits elèctrics...

12.- Obre el programa "Crocodile"

Muntatge 1	Assenyalala els components	
	<ul style="list-style-type: none">• Bateria• Pila• Cable• Interruptor• Polsador NT• Polsador NO	<ul style="list-style-type: none">• Commutador• Commutador d'encreuament• Bronzidor• Motor• Bombeta
Què passa quan premo l'element de control? Tria la resposta correcta.		
<ul style="list-style-type: none">• La bombeta s'encén• La bombeta No s'encén.		

Muntatge 2	Anota els components	
	<ul style="list-style-type: none">• Bateria• Pila• Cable• Interruptor• Polsador NT• Polsador NO	<ul style="list-style-type: none">• Commutador• Commutador d'encreuament• Bronzidor• Motor• Bombeta
Què passa quan premo l'element de control?		
<ul style="list-style-type: none">• El bronzidor sona.• El bronzidor NO sona.		