

ثلاثة مقاومات قيمة كل منها 22Ω وصلت على التوالي مع مصدر للطاقة الكهربائية بفرق جهد 132 V

1- ما المقاومة المكافئة للدائرة

2- احسب قيمة التيار المار في الدائرة الكهربائية