



Họ và tên:.....  
Lớp:.....

# VẬT DẪN ĐIỆN VÀ VẬT CÁCH ĐIỆN

**Câu 1. Bộ phận nào cung cấp năng lượng cho bóng đèn phát sáng?**

- A. Bóng đèn
- B. Công tắc
- C. Pin
- D. Dây dẫn điện

**Câu 2. Quan sát và phân loại các vật liệu theo nhóm**



**Vật cách điện**

**Vật dẫn điện**



**Câu 3. Đánh dấu Đ vào câu đúng, S vào câu sai**

- Mạch điện hở thì bóng đèn không sáng.
- Nhựa là vật dẫn điện.
- Lõi dây điện là phần dẫn điện.
- Công tắc dùng để nối các bộ phận của mạch điện.

**Câu 4. Vì sao trong gia đình cần lắp aptomat?**

.....

.....

.....