

ورقة عمل للصف السادس

وحدة الكهرباء

مراجعة عامة للتيار الكهربائي والدوائر الكهربائية

السؤال الأول : أكمل الفراغ بما يناسبه علميا مما يلي :

الأميتر

الحمل

الفولتميتر

المفتاح الكهربائي

جهاز يستخدم لقياس شدة التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية .....



أحد مكونات الدارة الكهربائية يتحكم في غلق وفتح الدائرة الكهربائية .....

جهاز يستخدم لقياس فرق الجهد في الدائرة الكهربائية .....

يستدل من خلال على سريان التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية .....

السؤال الثاني : صل من المجموعة (أ) ما يناسبها في المجموعة (ب) :

مجموعة (ب)

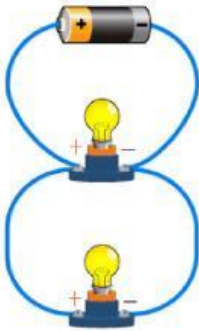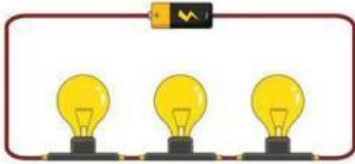

مجموعة (أ)

له مسار واحد

يكون فرق الجهد فيه ثابت

له عدة مسارات

عند تلف مصباح تنطفئ بقية المصابيح

اعداد المعلمة : مريم الراشد