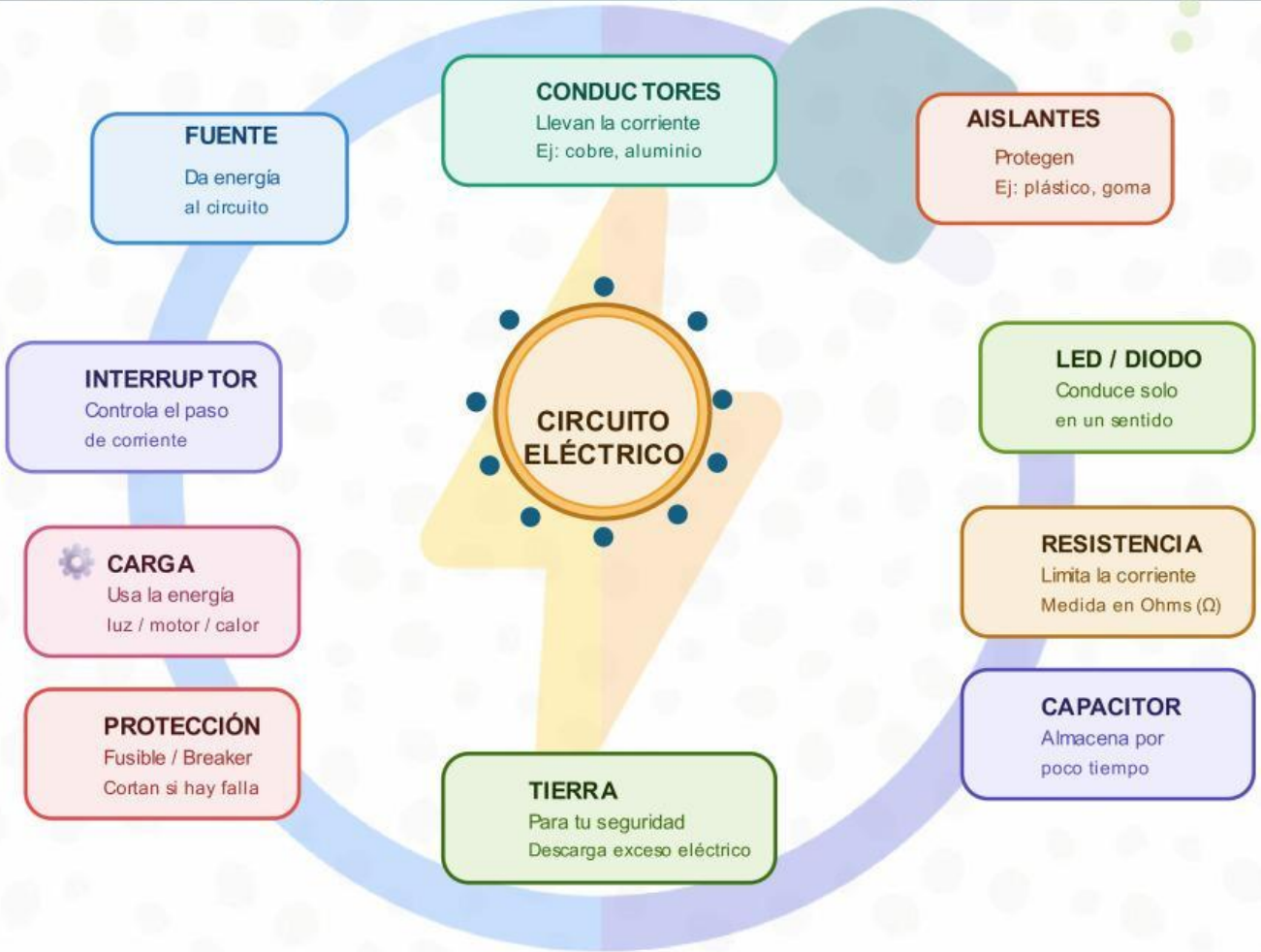


MATERIAL DE APOYO — CUADERNO RÁPIDO
⚡ MAPA MENTAL: ELECTRICIDAD ⚡



⚡ LEY DE OHM — ¡La más importante!

Voltaje (V)

$$V = I \times R$$

Corriente (I) \times Resistencia (R)

✅ REGLA DE ORO DEL CIRCUITO

La corriente sale de la FUENTE →
pasa por CONDUCTORES → atraviesa la CARGA
→ regresa a la FUENTE (circuito cerrado)

Fuente • Conductor Aislante • Carga • Interruptor • Protección • Resistencia • LED • Capacitor • Tierra