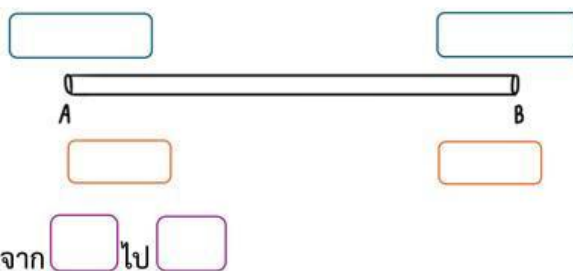


ใบงานที่ 1


เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับความต่างศักย์

ชื่อ-สกุล: _____ ชั้น _____ เลขที่ _____


คำชี้แจง ให้นักเรียนเติมและบอกความหมายให้ถูกต้อง

กระแสไฟฟ้า (electric current) คือ	
มีหน่วยของกระแสไฟฟ้า คือ	
วัดกระแสไฟฟ้า โดย	
ทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้า	 <p>ไหลจาก <input type="text"/> ไป <input type="text"/></p>


ความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ (potential difference)	
มีหน่วยความต่างศักย์ไฟฟ้า คือ	
วัดความต่างศักย์ไฟฟ้า โดย	

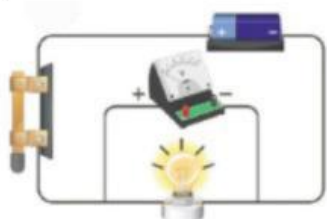

A

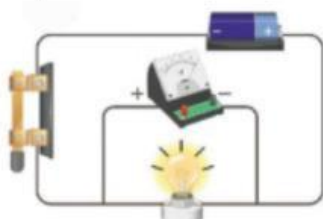

B

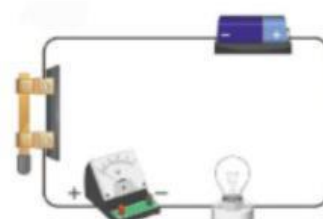

C

การต่อ Ammeter แบบไหนที่ถูกต้อง