



Lembar Kerja Peserta Didik

Fisika



Hukum Ohm

Nama: _____

Kelas: _____





Ayo Pikirkan!

Tujuan

Setelah Menyelesaikan LKPD ini, peserta didik mampu :

1. Menganalisis hubungan antara tegangan (V), arus listrik dan hambatan (R)
2. Membuktikan kebenaran Hukum Ohm melalui percobaan
3. Menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk tabel
4. Menyimpulkan hasil percobaan secara ilmiah

Dasar Teori

Hukum Ohm menyatakan bahwa kuat arus listrik (I) yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda tegangan (V) yang diberikan dan berbanding terbalik dengan Hambatan (R) pada suhu konstan.

$$V = I \times R$$

- Semakin besar tegangan maka, arus semakin besar (R tetap)
- Semakin besar hambatan maka, arus semakin kecil (V tetap)

Arus listrik adalah aliran muatan listrik dalam penghantar. Tegangan menyebabkan arus listrik mengalir, sedangkan hambatan menghambat aliran arus. Semakin besar tegangan, arus semakin besar. Sebaliknya, semakin besar hambatan, arus semakin kecil.

Pada praktikum ini digunakan simulasi virtual PhET Interactive Simulations untuk membantu memahami hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan secara lebih mudah dan interaktif.



Ayo Pikirkan!

Alat dan Bahan

1. Laptop/Handphone
2. Jaringan internet
3. Simulasi PhET Interactive Simulations
4. Buku catatan

Langkah Kerja

1. Susun rangkaian sederhana menggunakan baterai dan resistor.
2. Hubungkan amperemeter untuk mengukur arus listrik.
3. Atur tegangan baterai menjadi 2 Volt.
4. Atur hambatan resistor menjadi $1\ \Omega$.
5. Catat besar arus listrik yang muncul.
6. Ulangi percobaan dengan variasi tegangan dan hambatan.
7. Masukkan hasil pengamatan ke tabel.

Langkah Kerja

1. Susun rangkaian sederhana menggunakan baterai dan resistor.
2. Hubungkan amperemeter untuk mengukur arus listrik.
3. Atur tegangan baterai menjadi 2 Volt.
4. Atur hambatan resistor menjadi $1\ \Omega$.
5. Catat besar arus listrik yang muncul.
6. Ulangi percobaan dengan variasi tegangan dan hambatan.
7. Masukkan hasil pengamatan ke tabel.



Ayo Pikirkan!

Tabel Pengamatan

NO	Tegangan (V)	Hambatan (Ω)	Arus (A)
1	1 V	5 Ω	
2	2 V	5 Ω	
3	3 V	5 Ω	
4	4 V	5 Ω	
5	5 V	5 Ω	



Ayo Kerjakan!

Analisis



- Apa yang terjadi pada arus listrik ketika tegangan diperbesar?



- Bagaimana hubungan antara tegangan dan arus listrik?



- Mengapa hambatan mempengaruhi besar arus listrik?



- Apakah hasil percobaan sesuai dengan Hukum Ohm? Jelaskan.



- Tuliskan contoh penerapan Hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari.



Ayo Menghitung!

Kesimpulan