



# HAMBATAN LISTRIK DAN RANGKAIAN HAMBATAN

Nama Kelompok : \_\_\_\_\_

Anggota Kelompok :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

## MENGAMATI MASALAH

### A. ORIENTASI MASALAH

1. Apa yang terjadi pada lampu di video?  
.....
2. Mengapa lampu pada video dapat menyala redup?  
.....
3. Faktor apa saja yang menurutmu dapat menyebabkan lampu menyala redup?  
.....
4. Dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah kamu melihat lampu yang menyala redup? Di mana? Mengapa bisa terjadi?  
.....  
.....

### Pertanyaan besar :

Bagaimana hambatan listrik dan susunan rangkaian mempengaruhi terang atau redupnya lampu?

