

B. PREDIKSI (HIPOTESIS)



Berdasarkan dugaan kelompokmu, tuliskan prediksi (hipotesis) terhadap pertanyaan berikut sebelum melakukan percobaan!

1.

Jika hambatan (resistor) diperbesar, maka kecerahan lampu akan

Alasan:.....
.....

2.

Jika hambatan diperkecil, maka kecerahan lampu akan

Alasan:.....
.....

3.

Jika lampu disusun secara seri, maka kecerahan lampu akan

Alasan:.....
.....

4.

Jika lampu disusun secara paralel, maka kecerahan lampu akan

Alasan:.....
.....

