

Circuitos electricos

1. Completa el siguiente texto con las palabras adecuadas:


Un _____ es un conjunto de elementos conectados entre sí, que permiten establecer una _____ entre dos puntos, para aprovechar la _____.

Todo circuito _____ se compone, al menos, de unos elementos mínimos (_____, _____ y _____). Sin embargo, la en la mayoría de los casos los circuitos suelen incorporar otros dispositivos, los elementos de _____ y los de _____.


2. Une mediante flechas las definiciones:

CIRCUITO ELÉCTRICO	Reciben la corriente eléctrica y la transforman
GENERADOR	Transportan la corriente eléctrica
INTERRUPTOR	Conjunto de componentes unidos adecuadamente que permiten general, distribuir y aprovechar la corriente eléctrica
CABLES	Produce la energía eléctrica
RECEPTORES	Permite cortar o restablecer la corriente eléctrica

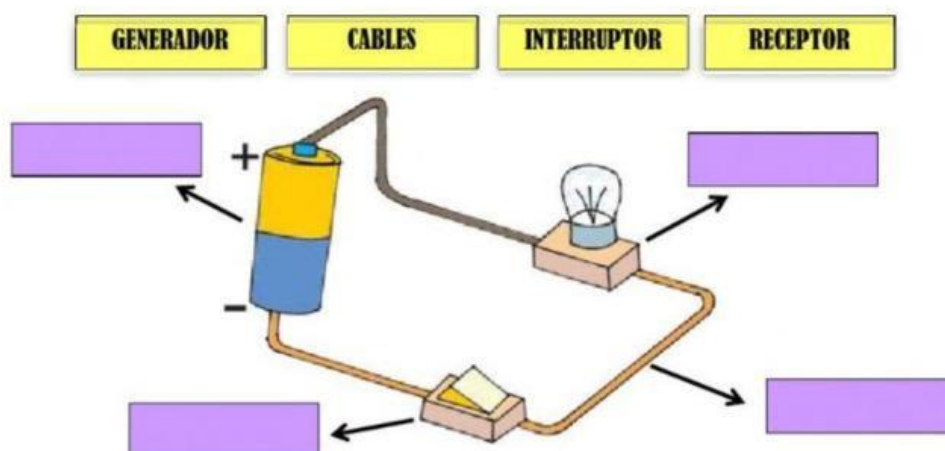3. Coloca cada componente en el siguiente dibujo:



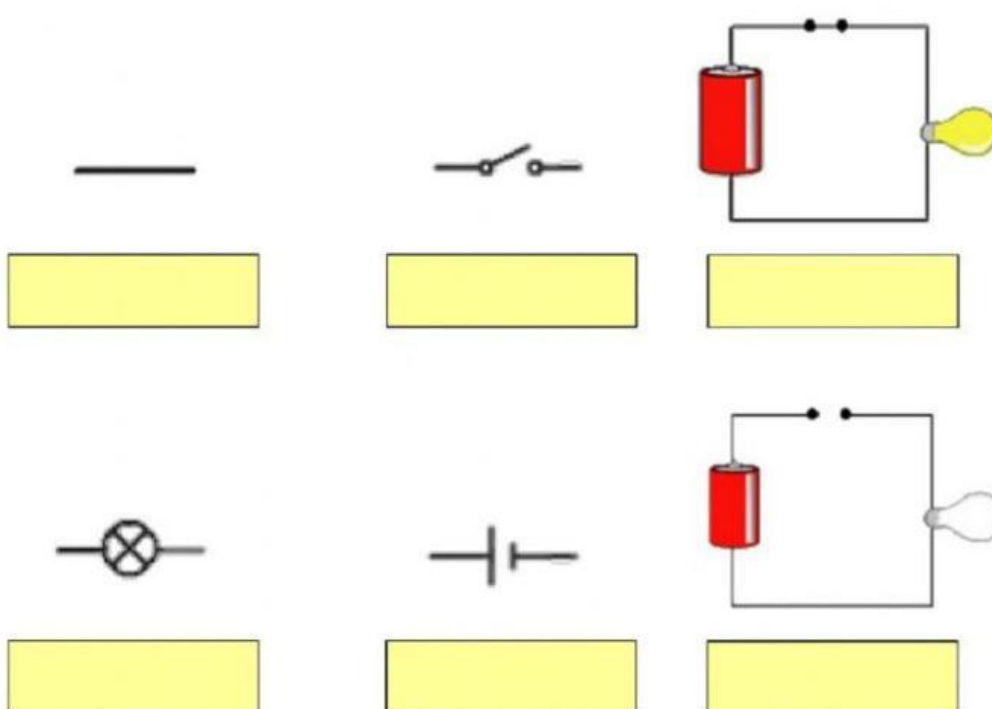4. Coloca cada nombre donde corresponde según la representación gráfica de los circuitos eléctricos.



5. Une cada uno de los efectos de la corriente eléctrica con el objeto correspondiente.

E. Calórico ☐

E. Luminoso ☐

E. Sonoro ☐

E. Magnético ☐

E. Mecánico ☐

E. Químico ☐

