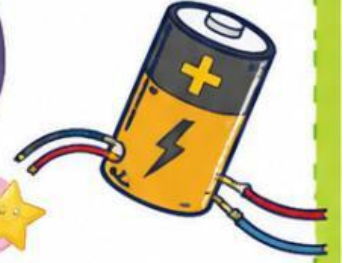




أجزاء الدارة الكهربائية



صل كل جزء من الدارة الكهربائية بوظيفته في الدارة

الوظيفة

يوفر الطاقة
الكهربائية للدارة.

تصل بين أجزاء الدارة
ليسري التيار الكهربائي.

تفتح أو تغلق الدارة
الكهربائية.

يضيء عندما
تتكمّل الدارة.

الأجزاء

1 الخلية الكهربائية
(البطارية)



2 أسلاك التوصيل



3 القاطعة
(المفتاح)




4 المصباح الكهربائي




رب خُطوات عمل الدارة الكهربائية بوضع الأرقام من 1 إلى 4




يضيء المصباح.

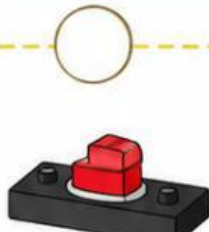

نغلق القاطعة.

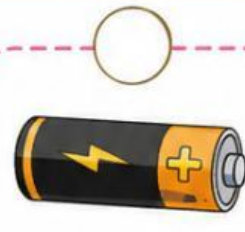

توفر الخلية الكهربائية
الطاقة.

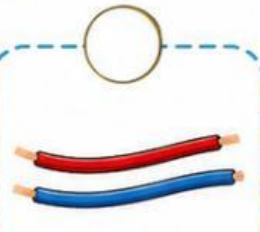

تربط الأسلاك بين
أجزاء الدارة.



عند توصيل جميع الأجزاء بشكل صحيح
تتكمّل الدارة ويضيء المصباح.



اسم الطالب/ة: