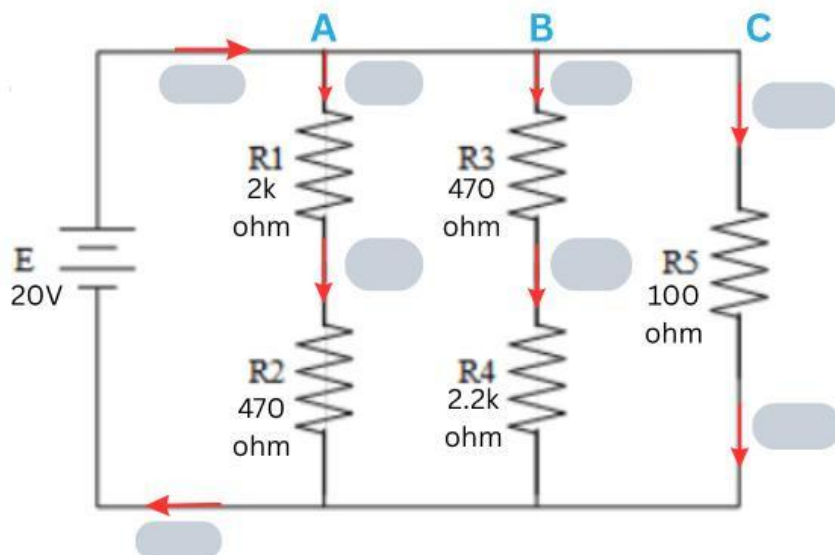


Namakan label arus yang sesuai berdasarkan kefahaman anda pada Litar Siri-Selari.



Cari jumlah rintangan setiap simpang:

|   |  |
|---|--|
| A |  |
| B |  |
| C |  |

Isikan nilai/jawapan yang sesuai pada ruang yang diberikan. Kirakan dengan teliti dan isi nilai betul sehingga 2 titik perpuluhan.

|       | I | V | R        |
|-------|---|---|----------|
| R1    |   |   | 2k ohm   |
| R2    |   |   | 470 ohm  |
| R3    |   |   | 470 ohm  |
| R4    |   |   | 2.2k ohm |
| R5    |   |   | 100 ohm  |
| TOTAL |   |   |          |