

LED y Botones

A

Nombra de manera correcta las partes del LED



Conecta de manera correcta el LED



ÁNODO

CÁTODO

LED y Botones


A

Indica el valor adecuado para la resistencia

330k

330

33.0

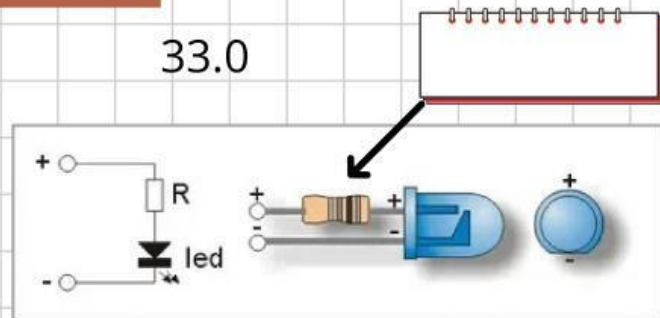


Indica el valor adecuado para la resistencia

220

22.0

220K

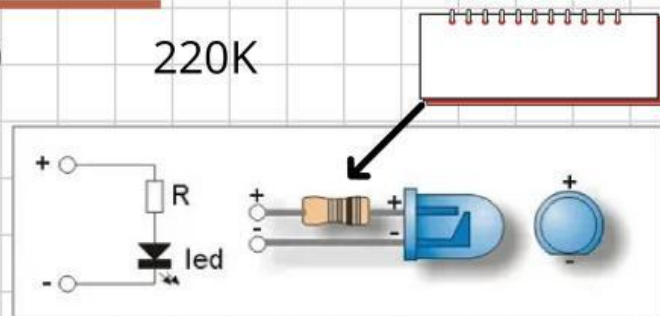


Indica el valor adecuado para la resistencia

15

150

1.5K

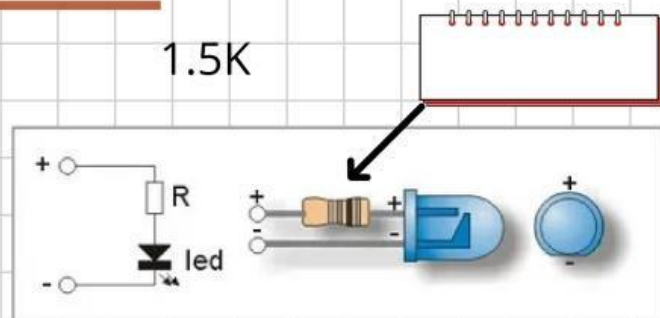


LED y Botones

A

¿Esta bien conectado el LED?


Si

NO

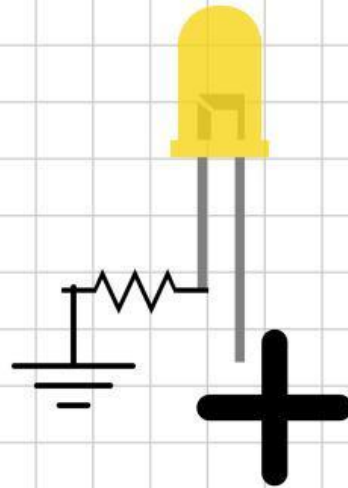


Si

NO

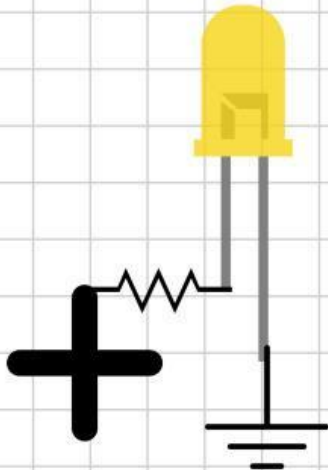

Si




NO

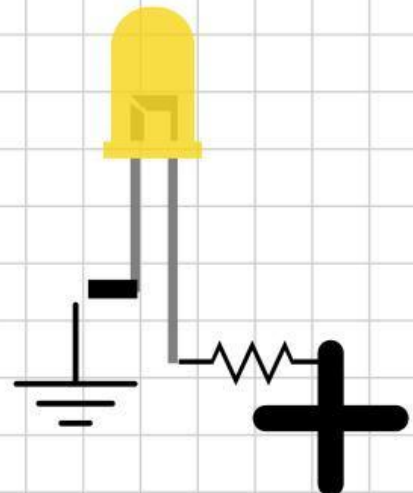




LED y Botones

A

¿Cuál es el diagrama correcto?

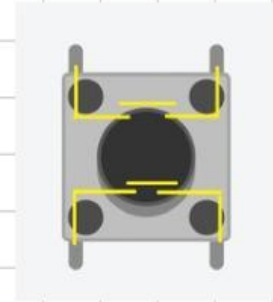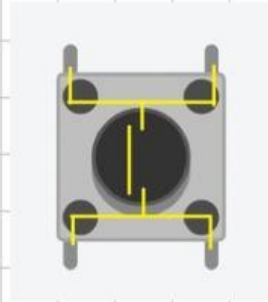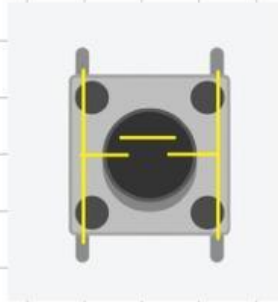

¿Cuál conexión funciona correctamente?

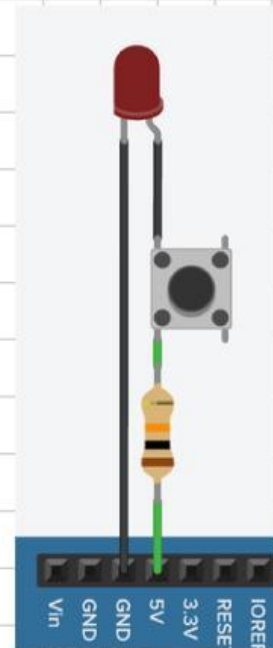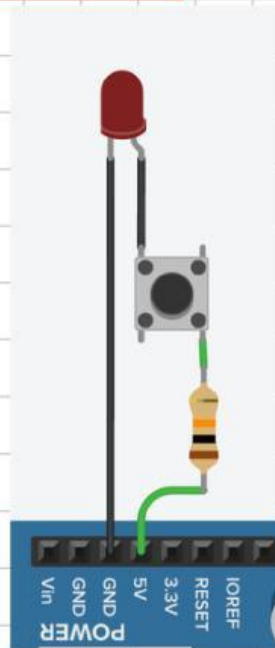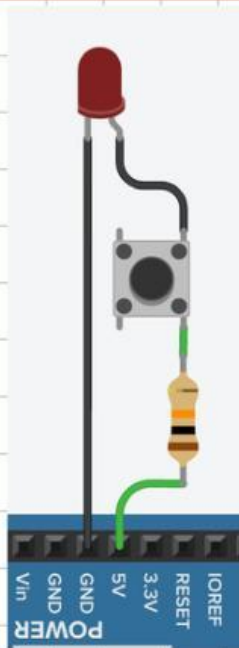

LED y Botones


A

¿Qué pasa al pulsar este botón?

Nada

Se daña el led

Funciona

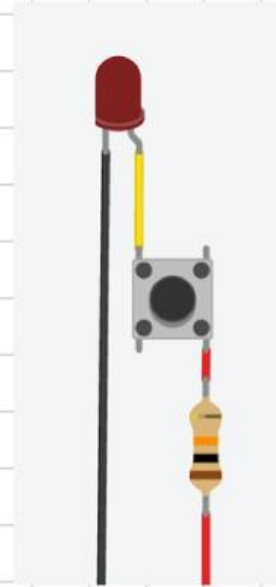


¿Qué pasa al pulsar este botón?

Nada

Se daña el led



Funciona

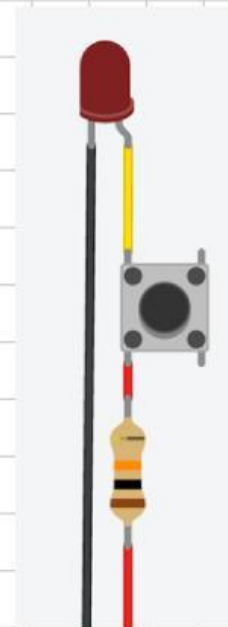

LED y Botones

A

Esta configuración es:

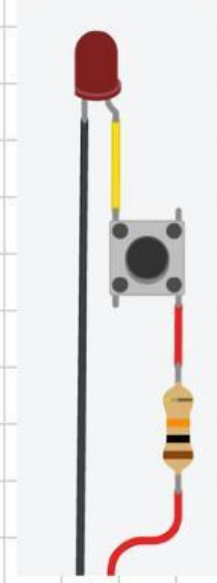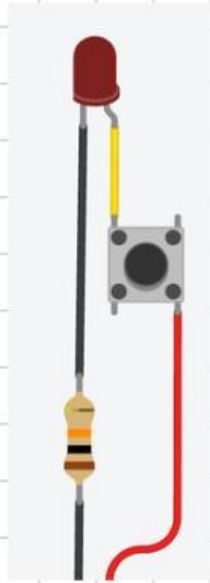

pull-up

Incorrecta

pull-down