
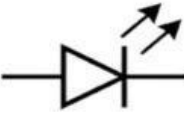


## عناصر ورموز دارة غياب الضوء

السؤال الأول : وفتي بين الرمز وصورة العنصر فيما يلي ،

| الصورة                                                                                              | الرمز                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>LDR            |    |
| <br>بطارية         |    |
| <br>ترانزستور     |   |
| <br>LED          |  |
| <br>مقاومة ثابتة |  |

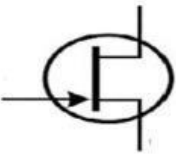السؤال الثاني : رتبي اطراف الترانزستور التالي بالطريقة الصحيحة ،



B C E