



**1** Komponen yang membekalkan tenaga elektrik ialah \_\_\_\_\_.

- ☐ A. Sel kering
- ☐ B. Mentol
- ☐ C. Suis



**2** Apakah fungsi mentol?

- ☐ A. Membekalkan tenaga elektrik
- ☐ B. Mengeluarkan cahaya
- ☐ C. Menyambungkan litar



**3** Komponen yang digunakan untuk menyambungkan dan memutuskan litar elektrik ialah \_\_\_\_\_.

- ☐ A. Suis
- ☐ B. Sel kering
- ☐ C. Mentol



**4** Mentol perlu dipasang pada \_\_\_\_\_.

- ☐ A. Pemegang mentol
- ☐ B. Pemegang sel kering
- ☐ C. Suis




**5** Sel kering perlu dipasang pada \_\_\_\_\_.

- ☐ A. Pemegang mentol
- ☐ B. Pemegang sel kering
- ☐ C. Wayar



**6** Apakah yang berlaku apabila suis ditutup dalam litar lengkap?

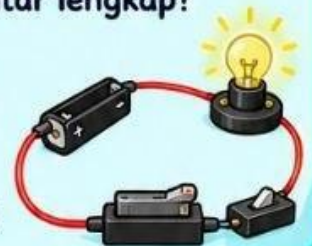- ☐ A. Mentol menyala
- ☐ B. Mentol pecah
- ☐ C. Sel kering hilang



**7** Padankan komponen dengan fungsinya.



Sel kering



Mentol



Suis

- Mengeluarkan cahaya
- Menyambungkan dan memutuskan litar
- Membekalkan tenaga elektrik

**8** Isi tempat kosong.  
Mentol mudah pecah kerana diperbuat daripada \_\_\_\_\_.

- ☐ A. Kaca
- ☐ B. Kayu
- ☐ C. Kertas



Jaga komponen elektrik kita!

Nama: \_\_\_\_\_ Kelas: \_\_\_\_\_

