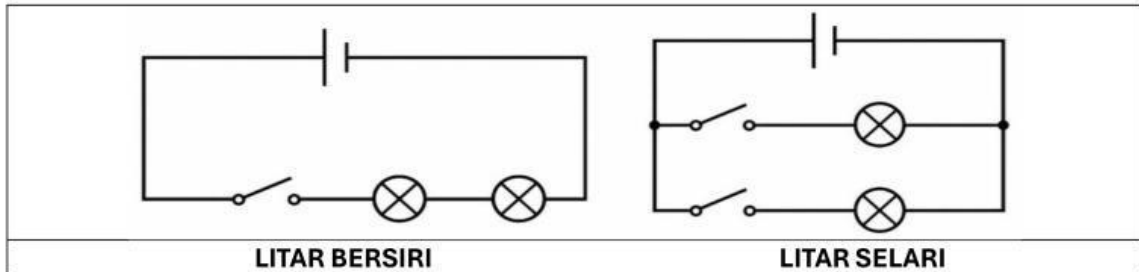



BAB 7: KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN

Arahan tugas:

1. Perhatikan rajah litar elektrik yang diberikan oleh guru. Jawab semua soalan berikut.



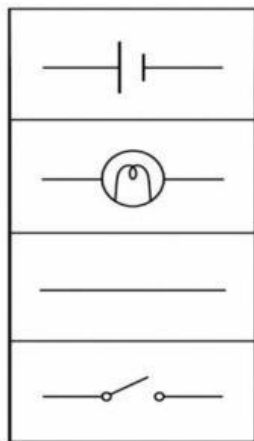- (a) Namakan komponen elektrik dalam litar berikut




- (b) Pilih litar yang menghasilkan nyalaan mentol yang lebih cerah : _____

- (c) Nyatakan sebab kepada pilihan kamu di atas

- kerana JUMLAH RINTANGAN dalam litar yang dipilih lebih _____
- menyebabkan ARUS dalam litar yang dipilih lebih _____
- Mentol dalam litar yang dipilih menerima voltan _____ daripada _____

2. Perhatikan litar dibawah

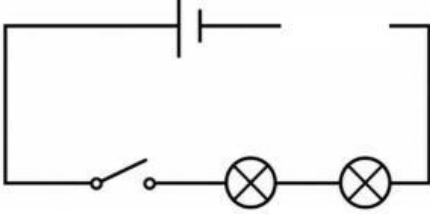	a) Terangkan apakah yang akan berlaku jika suis ditutup dan dibuka. Mentol _____ kerana litar tidak _____
b) Cadangkan cara untuk menyelesaikan masalah perkara di atas Memasang _____ untuk _____	