



PEMAHAMAN MENDALAM: KONSEP KONTINUITAS



Pertanyaan Analisis

1

Jelaskan bagaimana hubungan antara nilai resistansi 0 Ohm dan tak terhingga (OL) terhadap aliran arus pada baterai internal multimeter. Mengapa pada kondisi 0 Ohm arus dapat mengalir, sedangkan pada kondisi OL arus tidak dapat mengalir? Sertakan penjelasan berdasarkan prinsip kerja multimeter dan sifat rangkaian listrik.



Jawaban:

