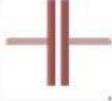
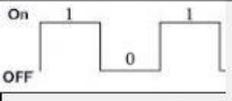


واجب رقم 2 (دارتا مضخم الصوت والغماز)
الصف التاسع

الشعبة

اسم الطالب:

هيا نقوم بوصل المصطلحات او الاشكال التالية بالصناديق الفارغة في الاسفل

تنعيم الصوت وازالة التشويش		تخزين وتفريغ الشحنات الكهربائية				
الرجل رقم 3		الرجل رقم 5				

3. دائرة متكاملة تستخدم لتضخيم الصوت	2. رمز المكثف الغير قطبي	1. مكثف قطبي
6. وظيفة المكثفات في دائرة تضخيم الصوت	5. وظيفة المكثف الاساسية	4. دائرة متكاملة تستخدم في دائرة الغماز
9. شكل يمثل النظام الرقمي	8. تحويل الاشارات الكهربائية الى موجات صوتية	7. تحويل الاشارات الصوتية الى اشارات كهربائية
10. في الدارة المتكاملة لتضخيم الصوت الرجل التي تعتبر مخرجا للصوت بعد تضخيمه هي _____		
11. في الدارة المتكاملة 555 الرجل التي تخرج منها الاشارات الكهربائية على شكل نبضات هي _____		
12. لنقم هنا بسحب القطعة الزائدة _____		

