

الكهرباءُ

مَنْ هو؟

أضعُ رمزَ الكلمةِ المناسبةِ أمامَ الوصفِ الذي يناسبُها:

أ. دائرة كهربائية	ج. التفريغ	هـ. دائرة التوالي الكهربائية
ب. تيار كهربائي	د. دائرة التوازي الكهربائية	و. الكهرباء السكونية
ز. المفتاح		

١. تنشأ عن تجمُّع الشحناتِ السالبةِ على الأجسامِ، فَمَنْ هي؟
٢. حركةُ الشحناتِ السالبةِ التي تنقلُ الكهرباءَ السُّكونيةَ من جِسمٍ إلى آخرٍ، فَمَنْ هو؟
٣. تتكوَّن من أجزاءٍ في مسارٍ مُتكامِلٍ وتسمحُ للكهرباءِ بالتدفقِ من خلالها، فَمَنْ هي؟
٤. يكونُ نتيجةُ التدفقِ المستمرِّ للشحناتِ الكهربائيةِ في دائرةٍ كهربائيةٍ، فَمَنْ هي؟
٥. يتحكَّمُ في مرورِ الكهرباءِ في الدائرةِ الكهربائيةِ، من خلالِ فتَّحِها أو إغلاقِها، فَمَنْ هي؟
٦. دائرةٌ كهربائيةٌ تربطُ أجزاءَ الدائرةِ جميعها بسلكٍ واحدٍ، وإذا فُصلَ منها جزءٌ لا تعملُ، فَمَنْ هي؟
٧. دائرةٌ كهربائيةٌ، أجزاؤها كُلُّها مرتبطةٌ مع مصدرِ القدرةِ، ولكنْ عبرَ مساراتٍ مختلفةٍ وتستمرُّ في العملِ إذا فُصلَ منها جزءٌ، فَمَنْ هي؟