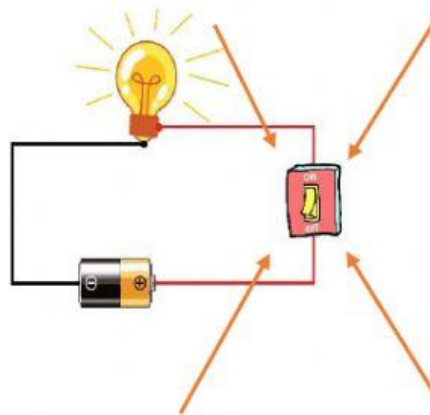




Atividade de robótica Maker

Hoje vamos aprender a fazer um circuito elétrico utilizando a chave liga e desliga!



Agora é com você! Marque um X na chave liga e desliga .



Assista novamente o vídeo da aula sobre circuito elétrico, junto com a chave liga e desliga. E marque a alternativa correta.

☐ Serve para ligar a pilha

☐ Serve para ligar e desligar o Led.

☐ Serve para controlar o circuito elétrico. Ora pode ficar ligado e ora desligado.