

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

6. SINIF FEN BİLGİSİ DERSİ

BASIT DEVRE ETKİNLİĞİ

ADI VE SOYADI:

SORU

Aşağıda sağ tarafta verilen basit elektrik devre elemanlarını , sol taraftaki uygun sembollerle eşleştiriniz

