

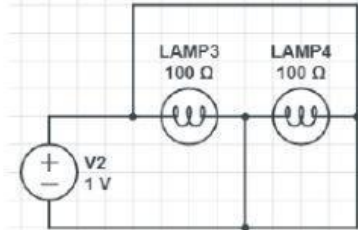


Práctica - Tipos de circuitos

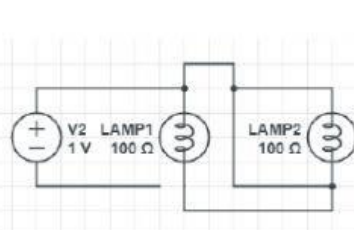En esta práctica debes decidir qué circuitos son **abiertos**, **cerrados** o **cortocircuito**. Si no conoces los tipos de circuitos, previamente debes ver el [video donde se explican](#).



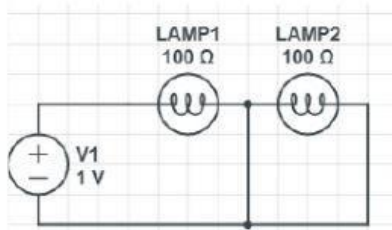Arrastra y añade la etiqueta que corresponde con cada uno






--	--	--

Cortocircuito

Circuito Cerrado

Circuito Abierto

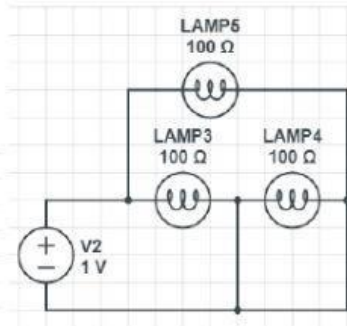
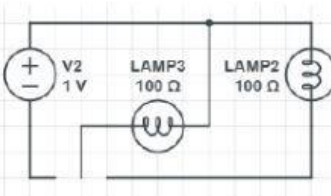
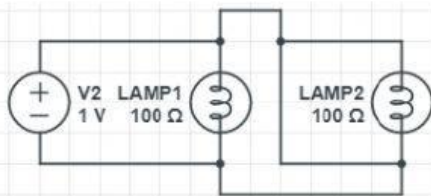


--	--	--

Cortocircuito

Circuito Cerrado

Circuito Abierto

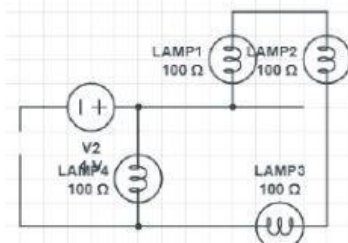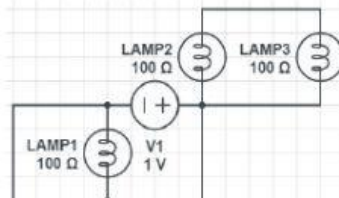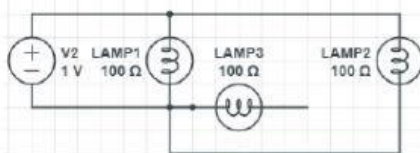


--	--	--

Cortocircuito

Circuito Cerrado

Circuito Abierto

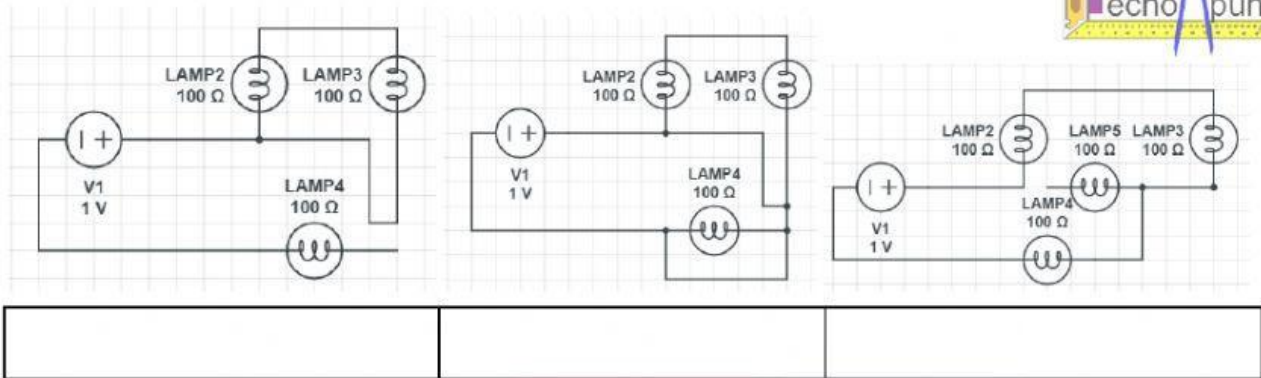

Cortocircuito

Circuito Cerrado

Circuito Abierto