
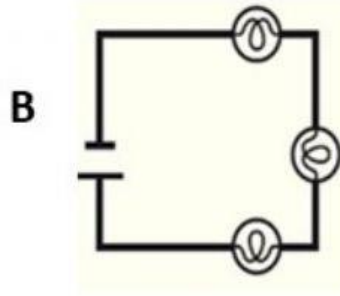


الدوائر الكهربائية

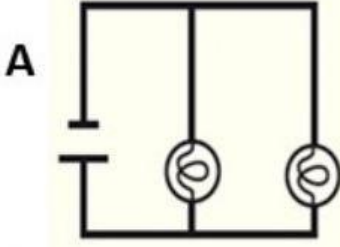اختاري الإجابات الصحيحة لإكمال الجمل التالية:



1. الدائرة A هي دائرة توالي / توازي
 2. من أوجه التشابه بين الدائرتين الكهربائيتين أن بهما:
 - ☐ أسلاك
 - ☐ نفس عدد المصابيح
 - ☐ خلية واحدة في كل دائرة
 - ☐ نفس شدة الإضاءة
- ملاحظة: السؤال به أكثر من إجابة صحيحة

3. إذا انطفأت أحد مصابيح B:
 - ☐ تنطفئ البقية
 - ☐ لا يتأثر الآخر

4. كيف أزيد من شدة التيار الكلي في الدائرة A؟
 - ☐ أزيل خلية
 - ☐ أضيف مصباح
 - ☐ أزيل مصباح
 - ☐ أضيف أميتر

5. في الدائرة B إذا أضفنا مصباح آخر:
 - ☐ لا تتأثر شدة التيار
 - ☐ تقل الإضاءة
 - ☐ يزداد فرق الجهد للمصدر

مدرسة غرناطة الإعدادية للبنات