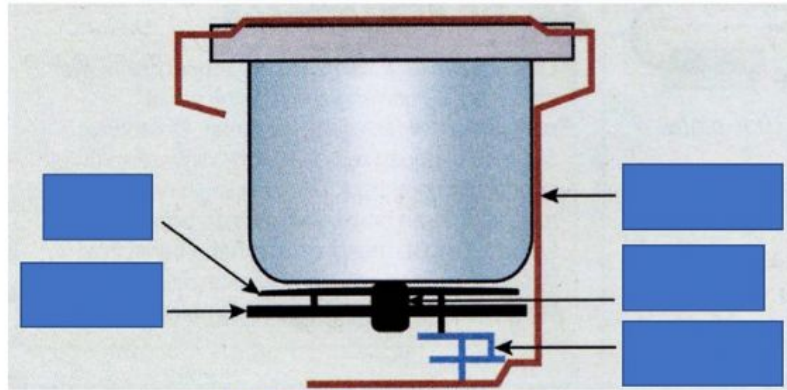


B Kedudukan Peranti Dalam Litar

Namakan peranti dalam litar elektrik periuk nasi



Namakan jenis litar elektrik di bawah

C Sambungan Litar

