



Relaciona els noms dels components d'un circuit elèctric amb el seu símbol

Bombeta

Cable

Pila

Motor

Interruptor obert

Interruptor tancat

Brunzidor

