

A ELECTRICIDADE E OS CIRCUITOS ELÉCTRICOS

1.- Escribe V se é verdadeiro ou F se é falso:

- ☐ A electricidade é unha forma de enerxía.
- ☐ A carga eléctrica é unha propiedade que adquire a materia.
- ☐ A electricidade estática é un tipo de electricidade que non se move.



2.- Escribe CONDUTOR OU ILLANTE nos seguintes materiais:

	Condutores	Illantes
Cobre		
Plástico		
Vidro		
Madeira		
Ferro		

3.- Relaciona as dúas columnas.

- | | | |
|--------------------|--------------------------|--|
| Circuito eléctrico | ☐ | ☐ Dispositivo que proporciona a enerxía eléctrica ao circuito. |
| Receptor | ☐ | ☐ Conecta os distintos compoñentes ao circuito. |
| Xenerador | ☐ | ☐ Conxunto de elementos conectados entre sí polos que circula a corrente eléctrica. |
| Cable | ☐ | ☐ Permite ou impide o paso da corrente eléctrica. |
| Interruptor | ☐ | ☐ Recibe a enerxía eléctrica e a transforma noutra forma de enerxía. |

