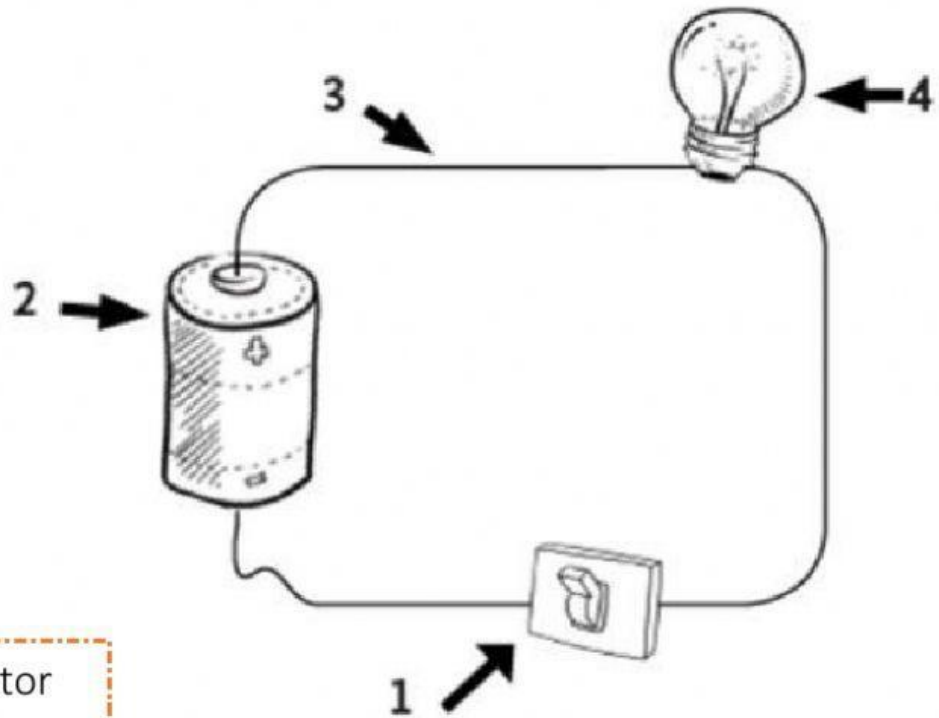


⚡ EL CIRCUITO ELÉCTRICO ⚡

Pág. 113-115

1.- Escribe el número que corresponda a cada componente del circuito eléctrico



- _____ Cable conductor
- _____ Foco
- _____ Acumulador
- _____ Interruptor

2-La energía eléctrica hace posible que funcione una gran variedad de _____; se desplaza a través de materiales como los cables, llamados _____,

3-Los circuitos eléctricos se construyen con _____, conductores y dispositivos como un _____ o una licuadora. Si no están conectados no hay _____ y, por lo tanto, el foco no se _____ o la licuadora no funciona.

4-Cuando se mantienen conectados los aparatos domésticos
