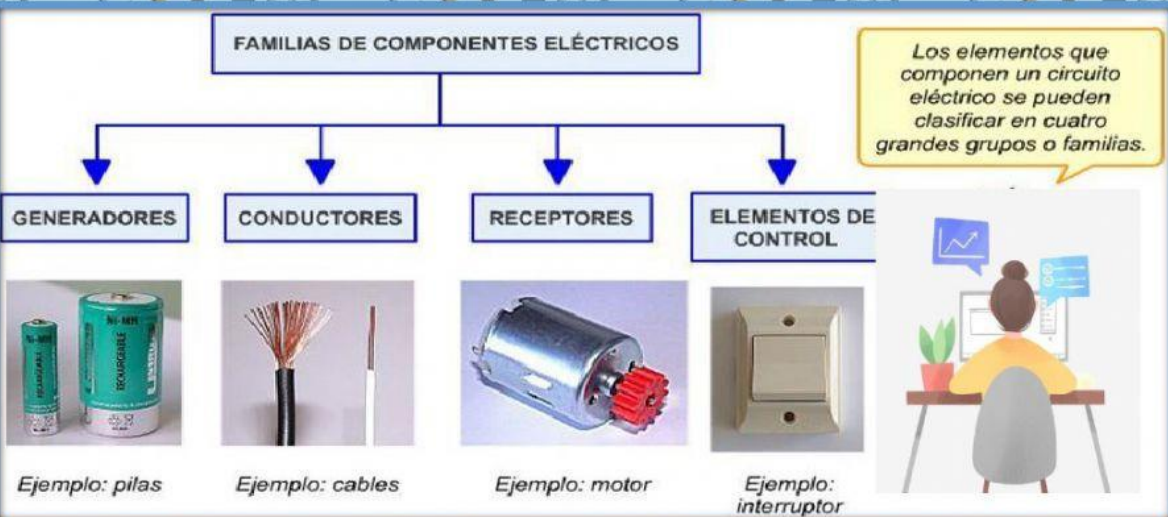


TEMA: FAMILIAS DE COMPONENTES ELÉCTRICOS

COMPONENTE	SÍMBOLO ELÉCTRICO	DIBUJO O FOTOGRAFÍA
Pila		
Cable		
Bombilla		
Motor eléctrico		
Zumbador		
Interruptor		
Pulsador		

Los componentes eléctricos se representan gráficamente con un dibujo llamado **símbolo**.

Tabla con los símbolos de los componentes eléctricos más comunes.



Los elementos que componen un circuito eléctrico se pueden clasificar en cuatro grandes grupos o familias.

Instrucciones: Arrastra y completa la tabla de los siguientes componentes

COMPONENTE	SÍMBOLO	IMAGEN
Cable		
Bombilla		
Zumbador		
Interruptor		

PULSADOR

PILA

MOTOR ELÉCTRICO