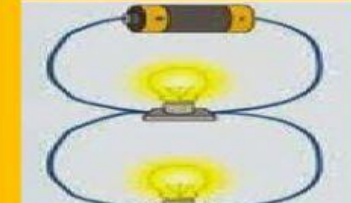


1. Lengkapkan jadual di bawah.

|                                                                                   |                                                                             |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | <p>Lebih daripada satu laluan untuk arus elektrik mengalir</p>              | <p>Mentol disusun dalam bentuk satu rantai</p> |
|  | <p>Mentol disusun dalam bentuk cabang yang selari antara satu sama lain</p> | <p>Satu laluan arus elektrik mengalir</p>      |

|                                        | Litar bersiri | Litar selari |
|----------------------------------------|---------------|--------------|
| Gambar rajah susunan komponen elektrik |               |              |
| Susunan mentol                         |               |              |
| Laluan arus elektrik                   |               |              |