
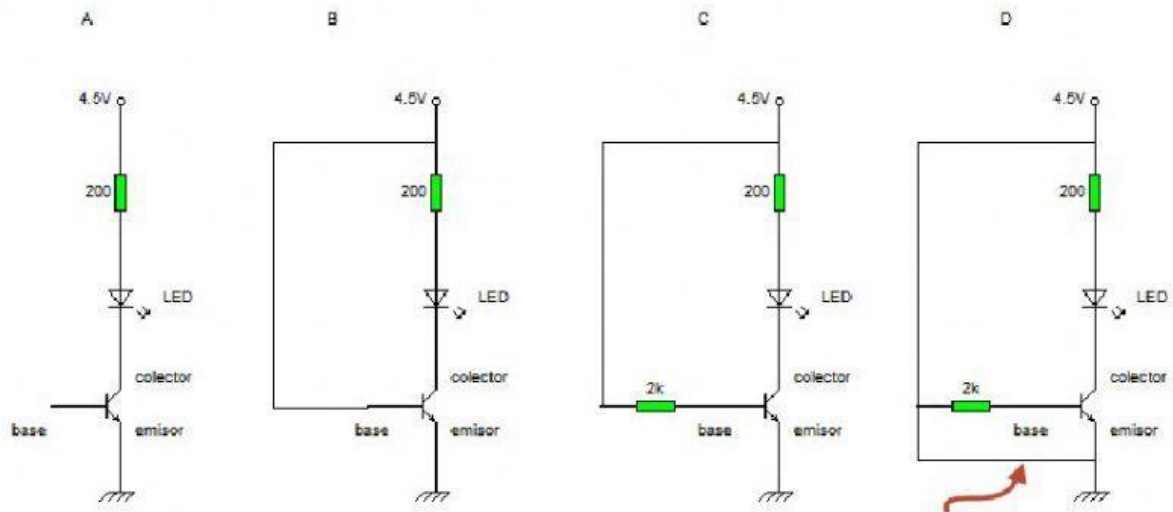


1. ¿Cuál va a funcionar?

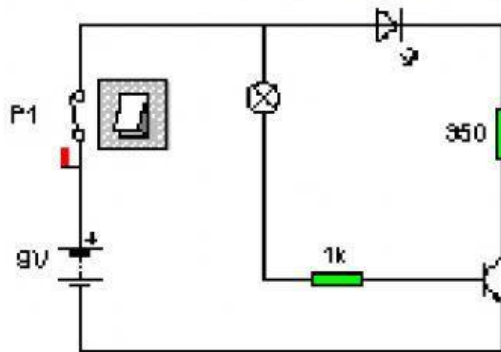


2. Mira el circuito y elige lo que va a pasar al cerrar el interruptor:




- a. La lámpara funciona
- b. El led funciona
- c. Los dos funcionan
- d. No funciona ninguno

3. El altavoz va a funcionar cuando...

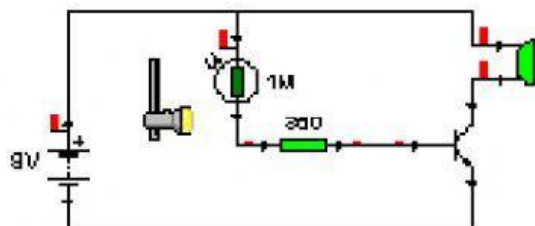


- a. La luz en la LDR es baja
- b. La luz en la LDR es alta
- c. El transistor funciona como altavoz

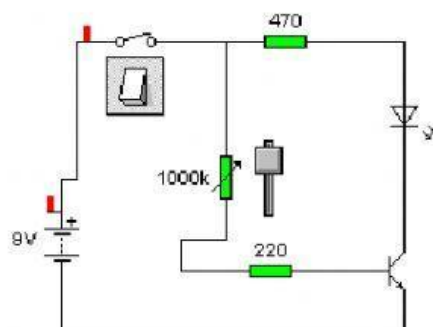4. En el siguiente circuito el LED funcionará cuando cerremos el interruptor y además...



- a. El potenciómetro esté en su valor máximo
- b. El potenciómetro esté en su valor mínimo

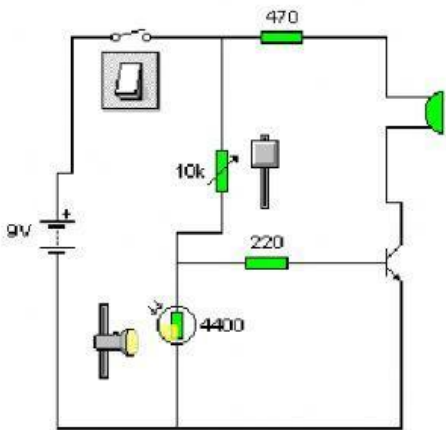5. Selecciona qué tiene que pasar para que el altavoz funcione:



- a. Que haya mucha luz
- b. Que haya poca luz
- c. el potenciómetro esté a 0
- d. el potenciómetro esté al máximo

6. De los 6 circuitos mostrados, cuál corresponde a las siguientes descripciones (al ser 8, te sobrarán dos descripciones).

| Circuito            | Letra | Circuito                      | Letra |
|---------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Alarma de calor     |       | Alarma de Oscuridad Ajustable |       |
| Alarma de frío      |       | Alarma de depósito lleno      |       |
| Alarma de Oscuridad |       | Alarma de depósito vacío      |       |
| Alarma de Luz       |       | Alarma ajustable de luz       |       |

