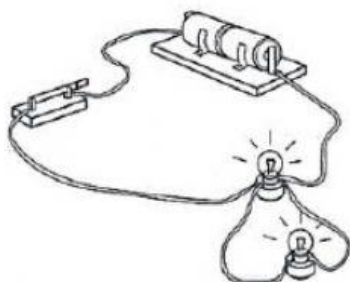



TP 4

Membuat kesimpulan tentang nyalaan mentol dalam litar bersiri dan selari secara mengeksperimen

- ⊖ Arahan: Perhatikan dua litar elektrik dalam gambar rajah di bawah. Kemudian, jawab soalan berikut. 7.2.6 7.2.7 7.2.8




Litar A

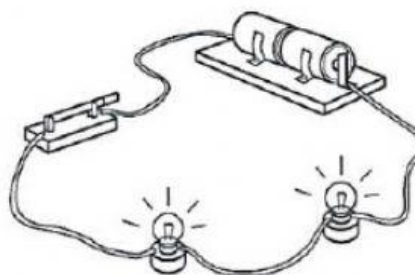


Litar B

1. Nyatakan perbezaan antara litar A dan B dari segi susunan mentol.
 - (a) Litar A : _____
 - (b) Litar B : _____
2. Litar yang manakah merupakan litar selari dan manakah merupakan litar bersiri?
 - (a) Litar selari : _____
 - (b) Litar bersiri : _____
3. Lakarkan gambar rajah litar elektrik A dan B menggunakan simbol.

Litar A

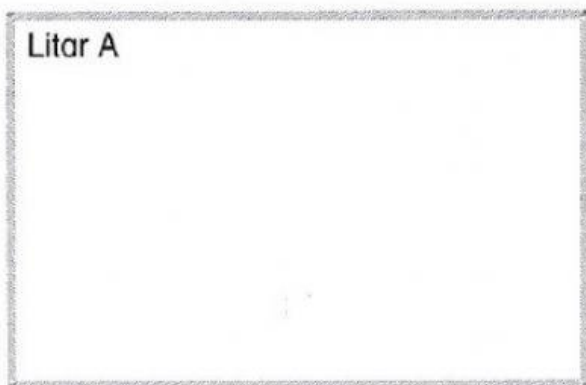

Litar B

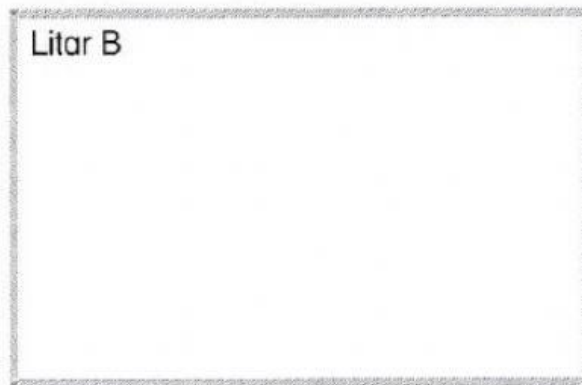

4. Mentol dalam litar yang manakah lebih cerah? Beri inferensnya.

Pentaksiran

Murid telah menguasai : TP 4

Disemak oleh : _____

Tarikh : _____