



SAINS TAHUN 2

NAMA MURID



TARIKH

24 / 6 / 2021

HARI


KHAMIS

TOPIK

KOMPONEN LITAR ELEKTRIK

BAHAGIAN A:

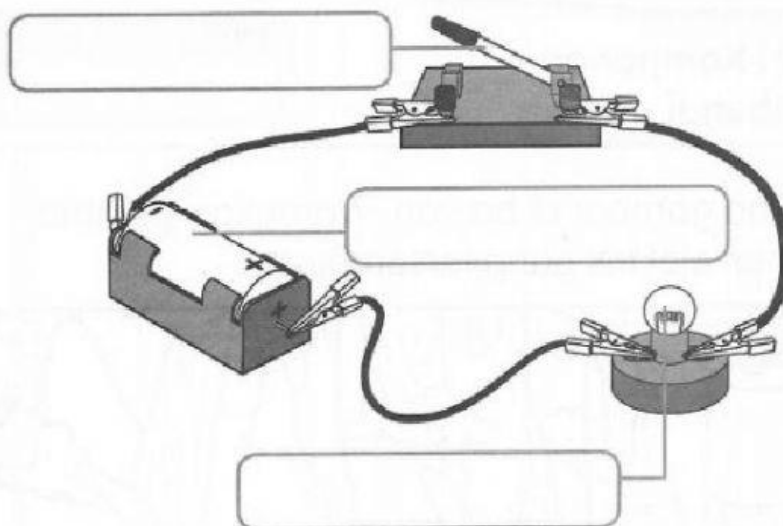
ARAHAN: TULISKAN JAWAPAN YANG BETUL DI DALAM RUANGAN YANG DI SEDIAKAN.




BAHAGIAN B:

ARAHAN: TANDAKAN JAWAPAN YANG BETUL DI DALAM RUANGAN YANG DI SEDIAKAN.

a)  Perlu dipasang pada

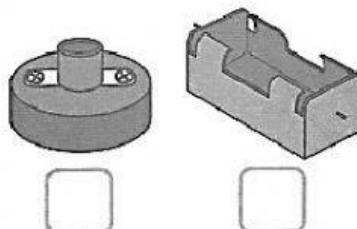


b)  Perlu dipasang pada

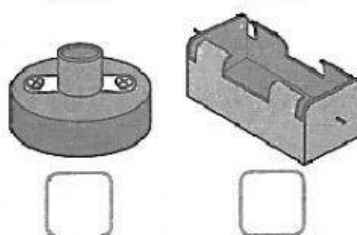


BAHAGIAN C:

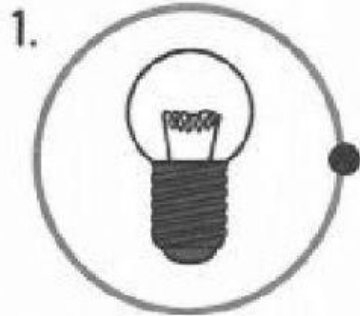
Padankan gambar di bawah dengan fungsinya.




Membekalkan tenaga elektrik

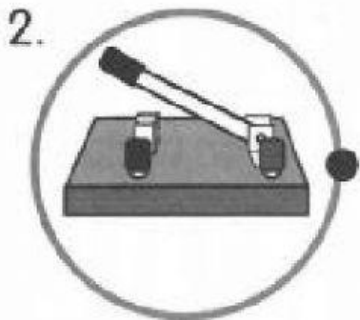

Mengeluarkan cahaya

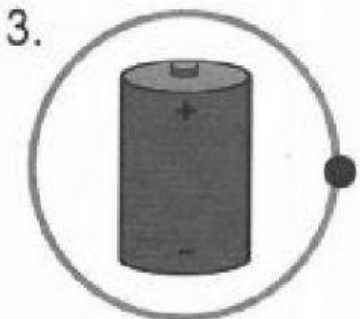

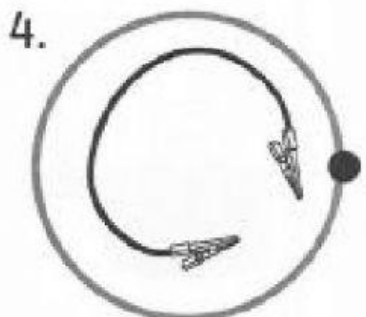Menyambungkan komponen dalam litar elektrik




Menyambungkan dan memutuskan litar elektrik

BAHAGIAN D


Perhatikan setiap gambar dengan teliti.

Tandakan (✓) bagi kemungkinan mentol menyala dan tandakan (x) bagi kemungkinan mentol tidak menyala.

a)

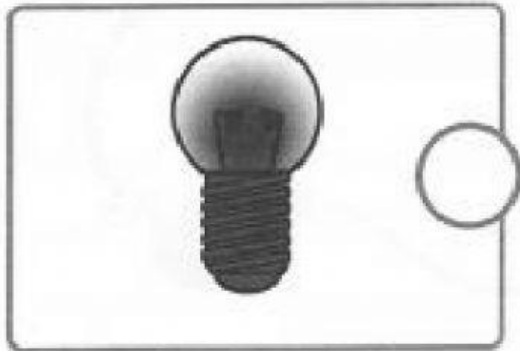


mentol rosak

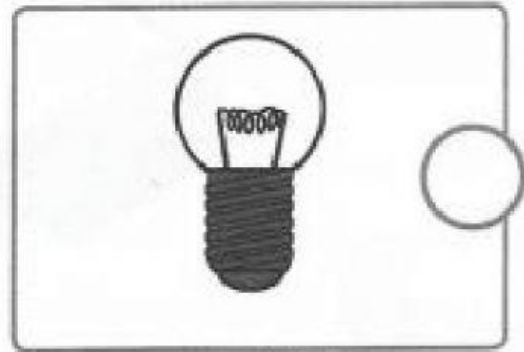


mentol baharu

b)

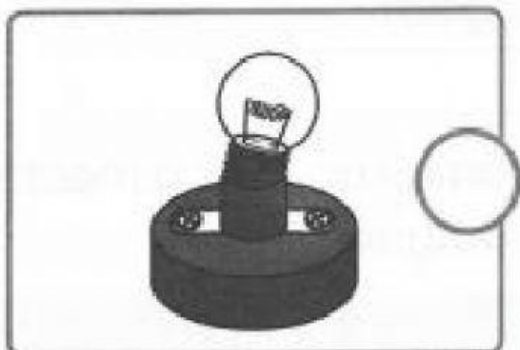


pemasangan mentol
tidak kemas

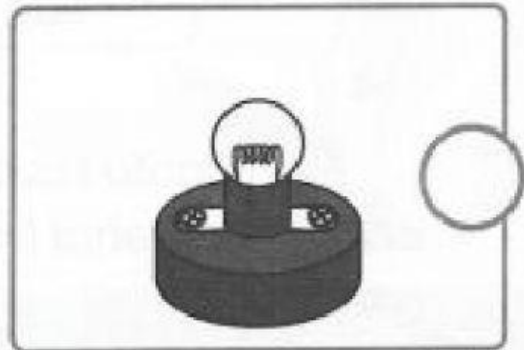


pemasangan mentol
yang betul

c)

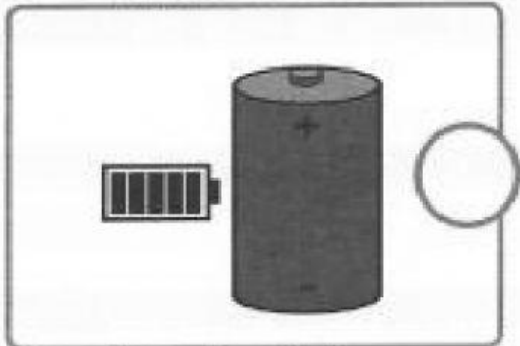


sel kering baharu

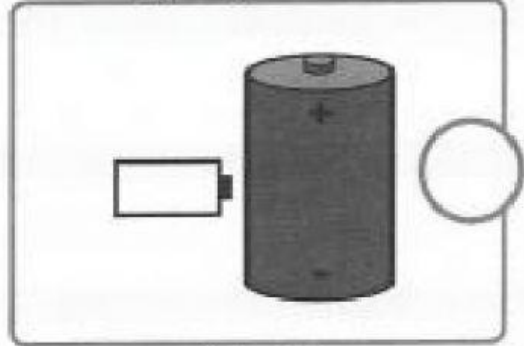

sel kering
kekurangan tenaga

BAHAGIAN E

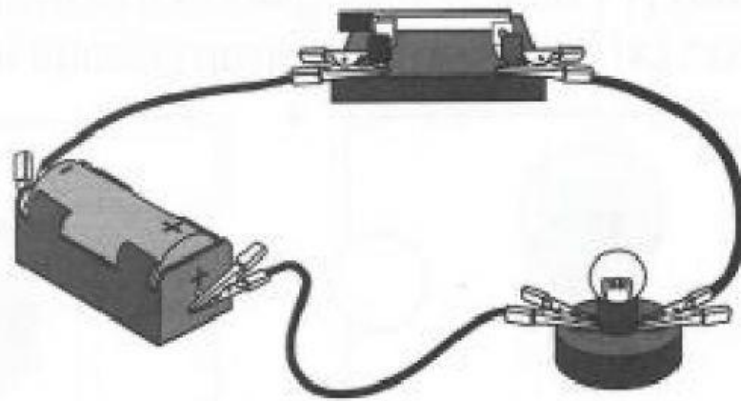Nisa telah membina litar elektrik. Dia dapati mentol tidak menyala.



Mengapakah mentol tidak menyala?

Bantu Nisa meramalkan punca mentol tersebut tidak menyala.

Ramalan Saya:

1.

2.

3.

4.