
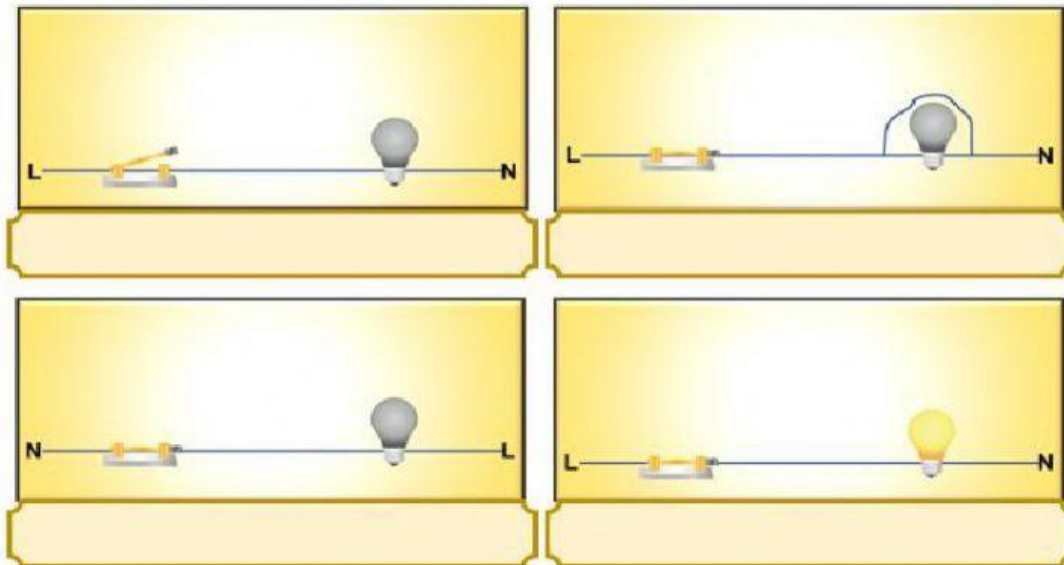


Nama	
Tingkatan	

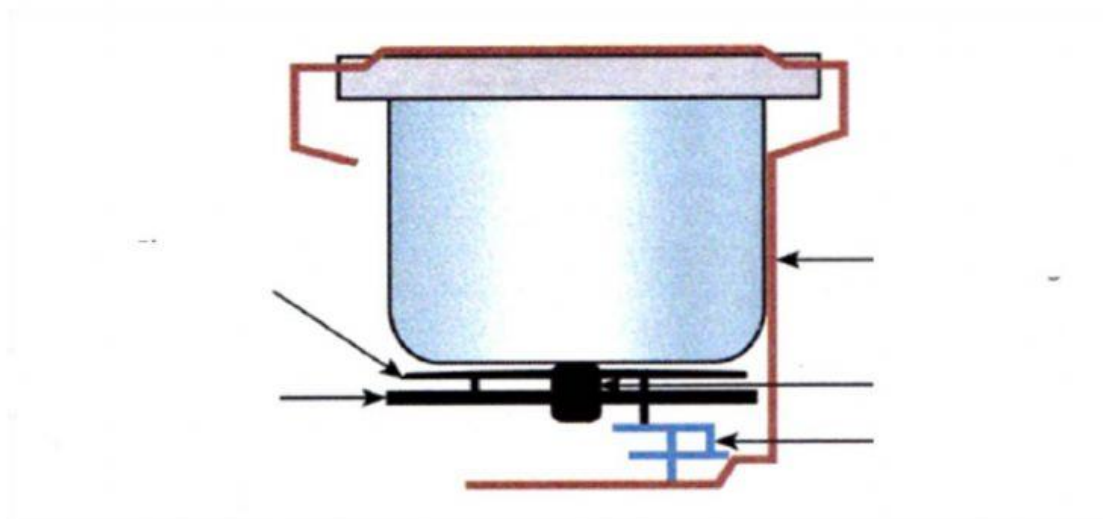1. Namakan jenis sambungan litar elektrik berdasarkan rajah berikut.



2. Labelkan bahagian periuk nasi elektrik dengan betul



Elemen Pemanas	Papan Fleksibel	Struktur rangka
Sensor suhu	Sensor tekanan	

Design By :
Asmawi Ismail