
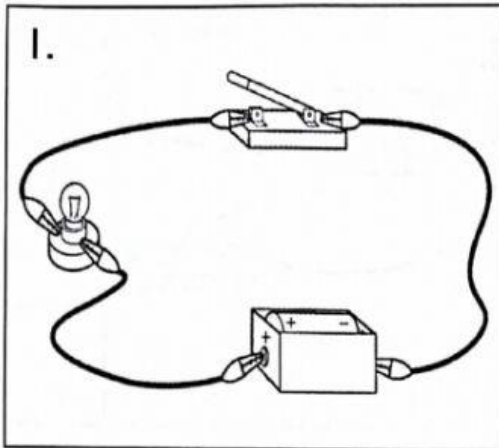


Latihan Sains Elektrik Tahun 2

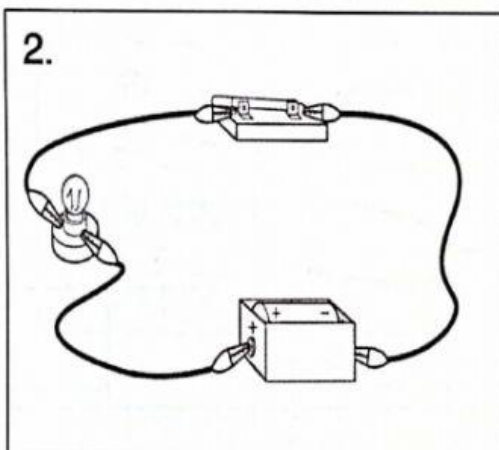
A. Perhatikan gambar litar elektrik berikut. Tandakan (✓) pada jawapan Yang betul.



☐	Suis terbuka
☐	Kedudukan terminal sel kering salah




☐	mentol rosak
☐	Suis terbuka

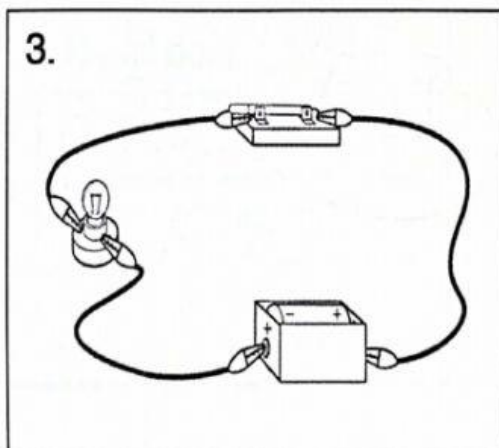


☐	Suis terbuka
☐	Kedudukan terminal sel kering salah

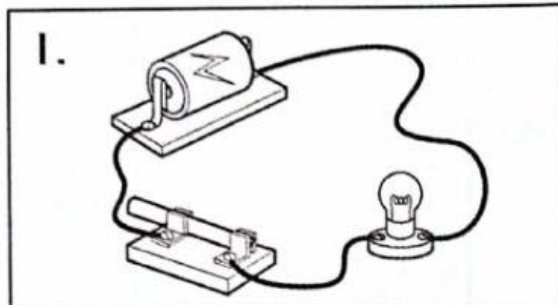
B. Perhatikan gambar litar elektrik berikut. Bulatkan sama ada "mentol menyala" atau "mentol tidak menyala"




Mentol menyala	Mentol tidak menyala
----------------	----------------------

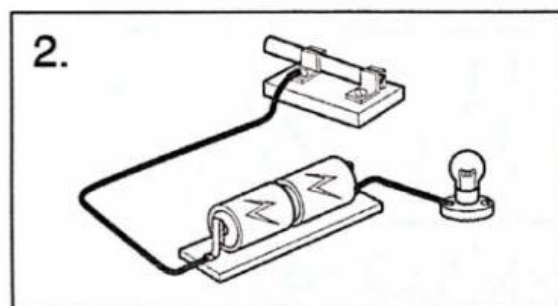

Mentol menyala	Mentol tidak menyala
----------------	----------------------

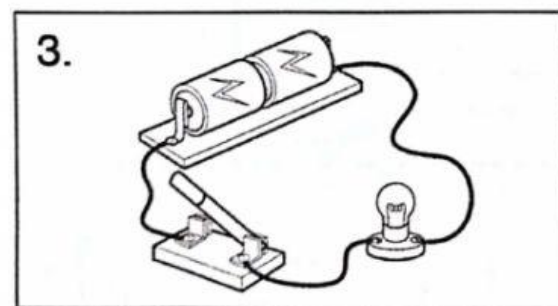

Mentol menyala	Mentol tidak menyala
----------------	----------------------

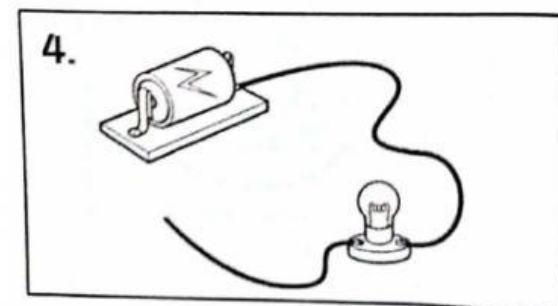

Mentol menyala	Mentol tidak menyala
----------------	----------------------