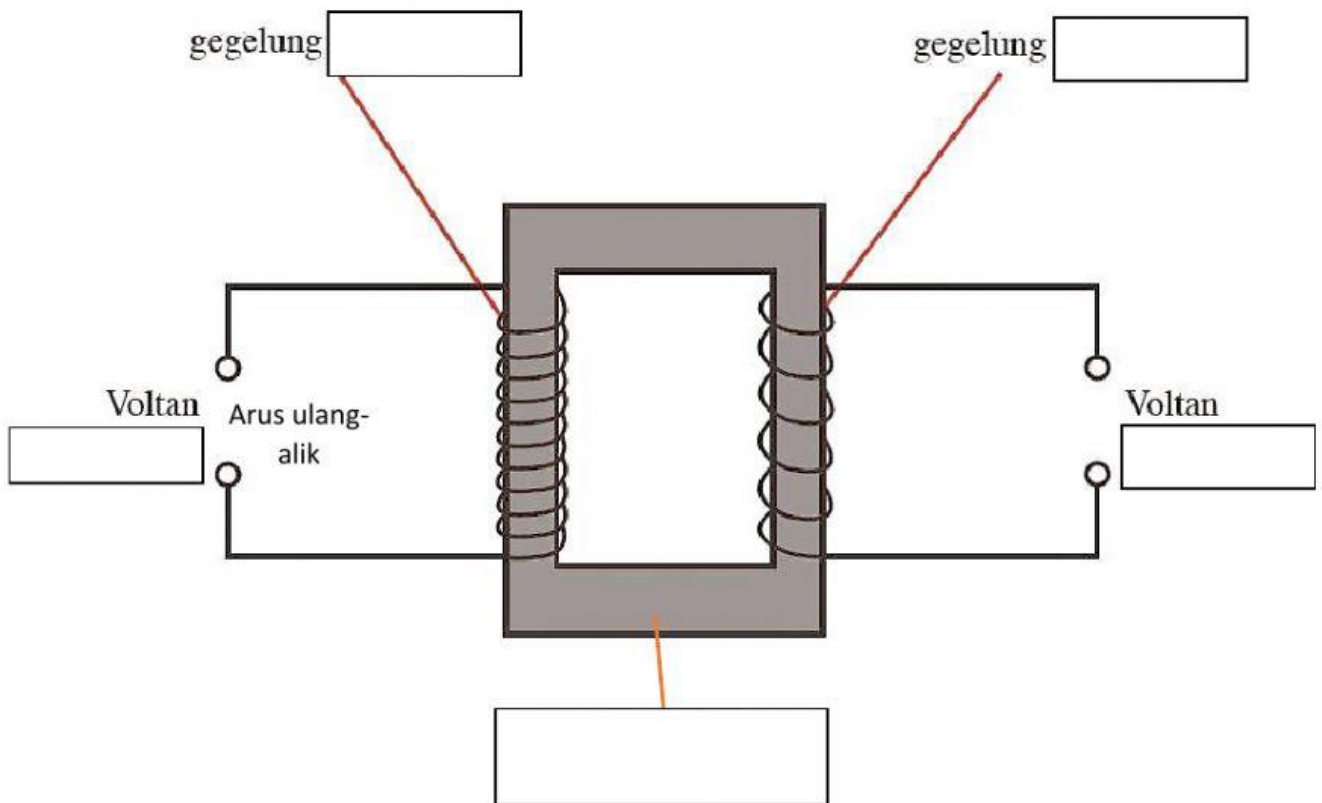


Transformer Injak-Naik



- a) Bilangan gegelung sekunder lebih _____ daripada bilangan gegelung primer.
- b) Voltan output _____ daripada voltan input.