

Transferencia Semana 22: Resuelve y envía la evidencia por los medios acordados.

A- Completa los espacios con las siguientes palabras:

abren	receptores	cables	circuito	circula
conductores	conectados	generador	interruptores	produce

1. El **c**_____ **o** eléctrico es un conjunto de elementos **c**_____ **s** entre sí por los que **c**_____ **a** la corriente eléctrica.
2. Los elementos de un circuito eléctrico son: el **g**_____ **r** de corriente, los
3. **c**_____ **s**, los aparatos y los **i**_____ **s**.
4. El generador de corriente **p**_____ **e** la corriente eléctrica. Ejemplo: Una
5. pila.
6. Los conductores son **c**_____ **s** por los que pasa la corriente eléctrica.
7. Los **r**_____ **s** aprovechan la energía eléctrica.
8. Los interruptores **a**_____ **n** y cierran el circuito eléctrico.

B-Escribe el numero correspondiente a cada componente del circuito:

Interruptor _____

Generador _____

Conductores _____

Receptores _____

