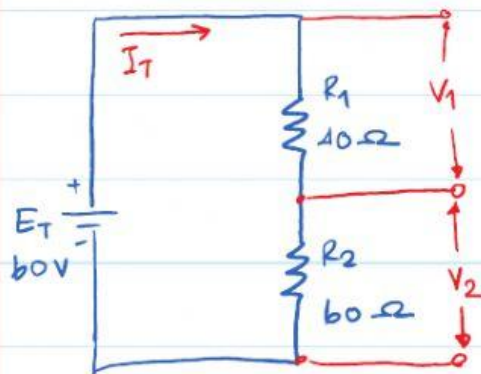


แบ่งแรงดันไฟฟ้า

21 กรกฎาคม 2564 10:19



จากรูป จงหาค่า V_1 และ V_2

Solⁿ $R_T =$

=

=

$V_1 =$

=

=

$V_2 =$

=

=

$$40\Omega + 60\Omega$$

$$\frac{E_T}{R_T} \times R_1$$

$$\frac{60V}{100\Omega} \times 60\Omega$$

$$36V$$

$$R_1 + R_2$$

$$100\Omega$$

$$\frac{60V}{100\Omega} \times 40\Omega$$

$$24V$$

$$\frac{E_T}{R_T} \times R_2$$