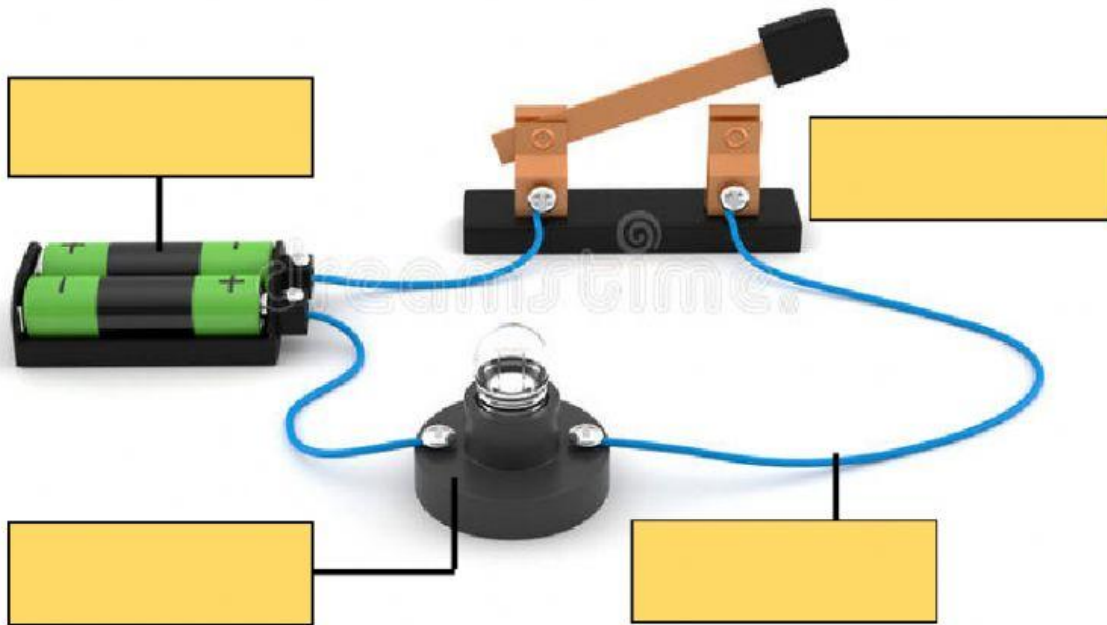


Arahan:

Labelkan komponen elektrik. Tarik jawapan anda ke dalam kotak.




Suis

Wayar
penyambung

Mentol

Sel kering

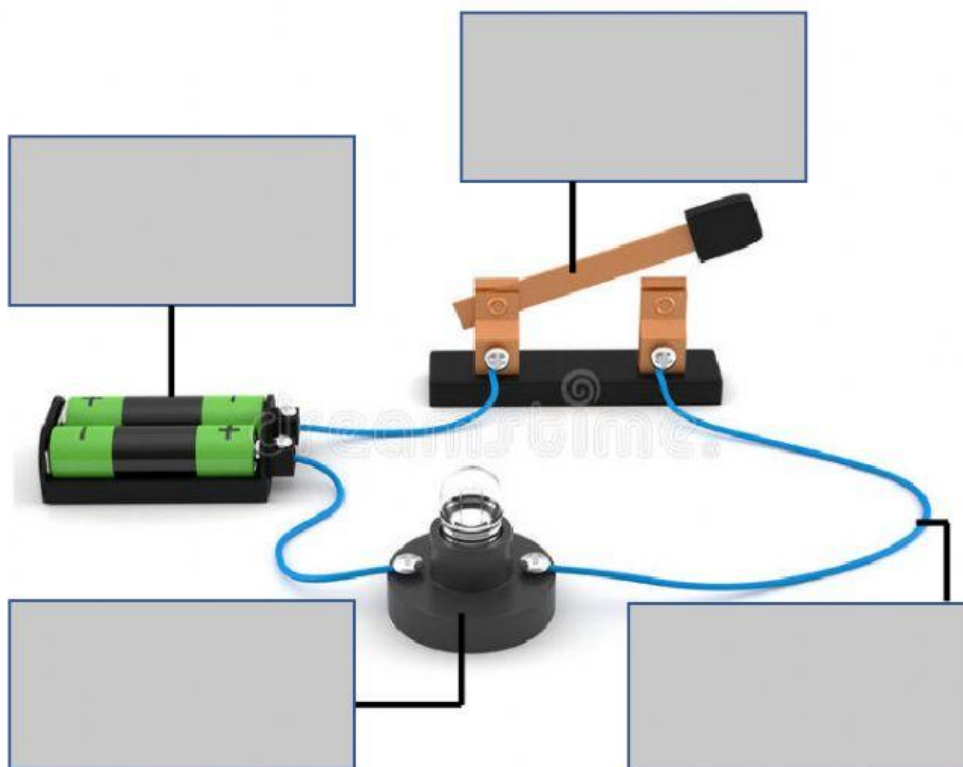Nyatakan fungsi komponen dalam litar elektrik.



Mengeluarkan
cahaya

Membekalkan
tenaga

Menyambung
dan memutuskan
litar elektrik

Menyambung
komponen
dalam litar
elektrik


Sains Tahun 2
UNIT 7 ELEKTRIK

Cikgu Hidayah Omar

Arahan:

Kenal pasti litar elektrik yang lengkap dan nyatakan sama ada mentol menyala atau tidak jika suis ditutup.

a.

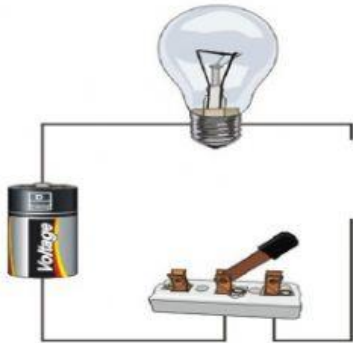

Menyala

Tidak menyala

b.



Menyala

Tidak menyala

c.



Menyala

Tidak menyala

d.



Menyala

Tidak menyala

e.



Menyala

Tidak menyala

f.



Menyala

Tidak menyala