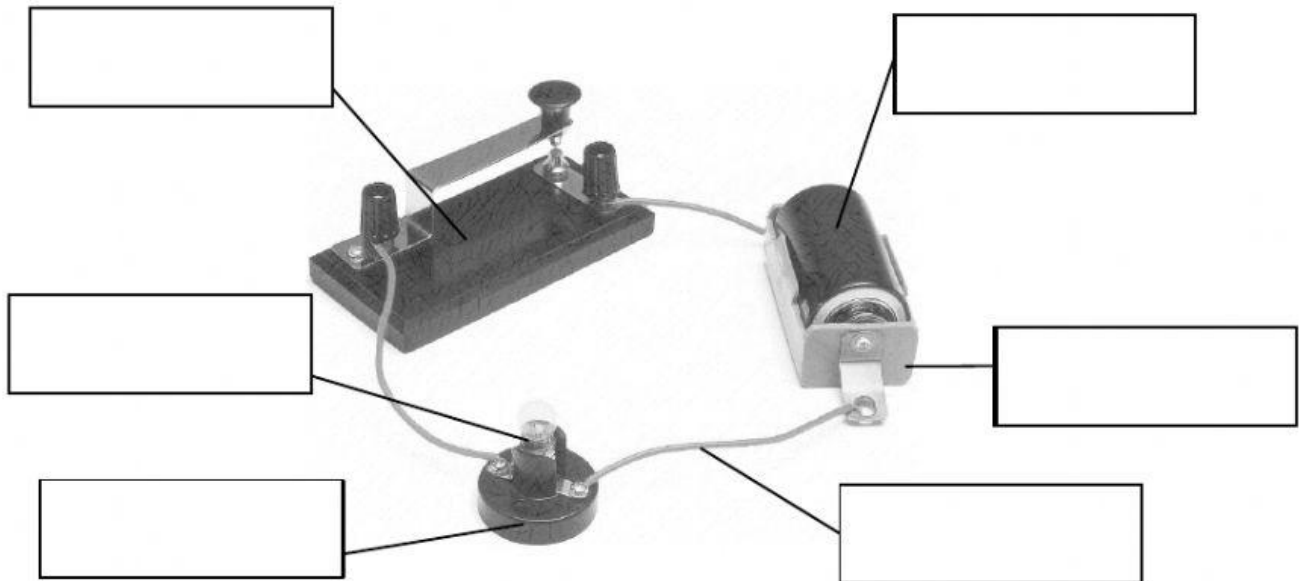



TAJUK : SIMBOL KOMPONEN ELEKTRIK DAN JENIS LITAR ELEKTRIK

LATIHAN 1 : Namakan komponen elektrik



suis	Pemegang bateri	Sel kering	mentol	wayar	Pemegang mentol
------	--------------------	------------	--------	-------	--------------------

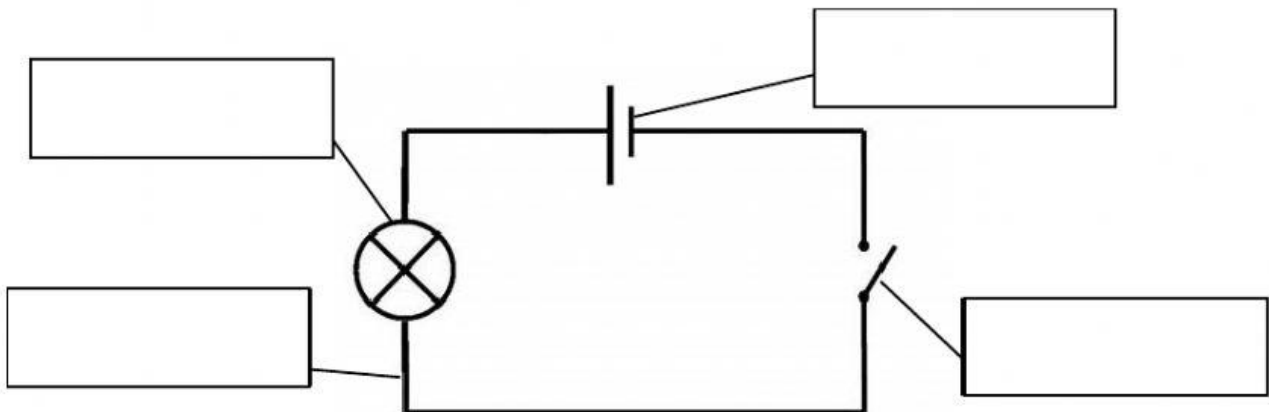Latihan 2: Tuliskan nama komponen elektrik yang di wakili oleh simbol pada litar di bawah.



suis	Sel kering	Mentol	wayar
------	------------	--------	-------

Latihan 3 : Tuliskan jenis litar "LITAR BERSIRI" atau "LITAR SELARI" pada Rajah Litar di bawah.

Rajah Litar			
Jenis Litar "Litar Bersiri" atau "Litar Selari"			