

1.- Encuentre el nombre correspondiente de las siguientes simbologías eléctricas y una con línea según corresponda.




a) Foco



b) Interruptor



c) Batería

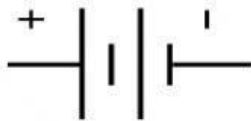

d) Motor

2.- Arrastra el símbolo al dispositivo que corresponde en el esquema eléctrico.

