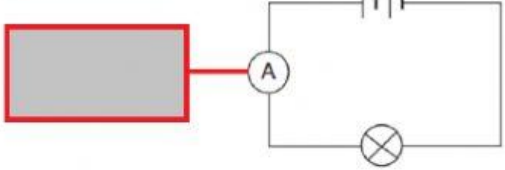
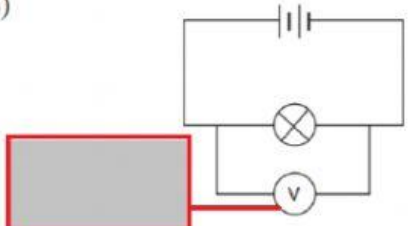
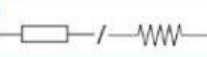


Litar bersiri dan litar selari

1. Kenal pasti jenis simbol elektrik dan nyatakan susunan alat pengukur itu dalam litar elektrik.

Ammeter	Voltmeter	bersiri	selari
(a)  Secara _____	(b)  Secara _____		

2. Padankan simbol-simbol pada litar elektrik dengan komponennya.

Simbol		Komponen		Simbol
1 	•	Sel kering	•	6 
2 	•	Mentol	•	7 
3 	•	Perintang	•	8 
4 	•	Suis	•	9 
5 	•	Perintang boleh ubah (reostat)	•	10 
		Fius		
		Pembumian		

